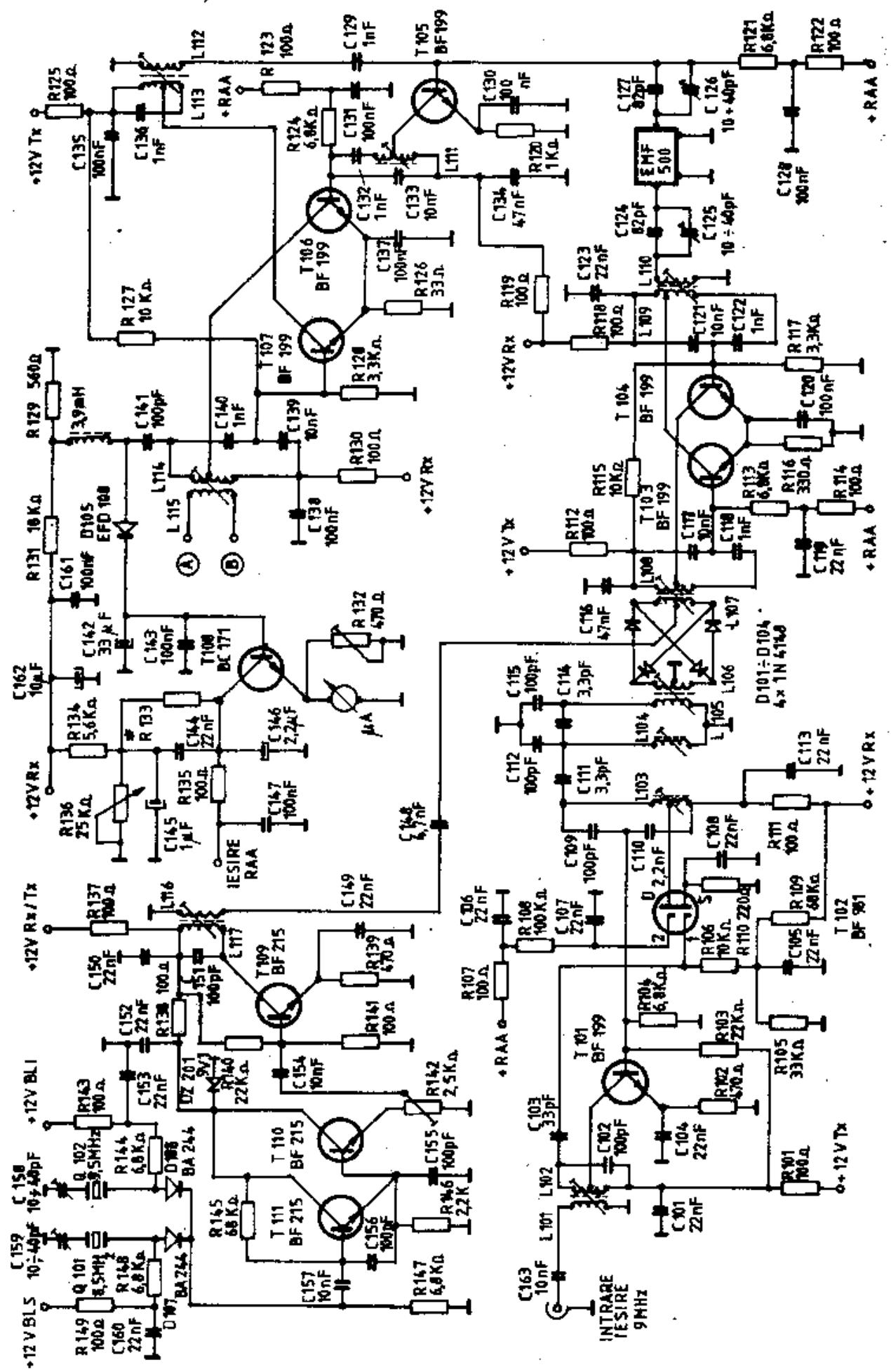


3. TRANSIVER ECONOMIC PENTRU UNDE SCURTE

Pentru economie de piese, montajul are multe părți comune la recepție și emisie, acest lucru neafectând calitatea aparatului. Transiverul conține 4 module interconectate. Modulele au fost alese pentru a putea oferi radioamatorului constructor posibilitatea îmbunătățirii schemei fără prea mari cheltuieli.

Descrierea schemei de principiu pe recepție. Semnalul din antenă, prin comutatorul K301 este aplicat unui filtru format din L301, C301 și, mai departe K301B și C302 porții amplificatorului de radiofrecvență T301. Prin D301 și K301C cuplăm filtrul „trece-banda”, format din L303, C329, C328, L302 și C327. De la o priză a bobinei L302 prin K301D și C326 facem legătura cu intrarea mixerului echilibrat — primarul lui TR304 cu diodele D307-310. În secundarul lui TR303 semnalul ajunge la ieșire prin C324 (9 MHz). Currentul de radiofrecvență de la oscilatorul cu frecvență variabilă este introdus în mixer prin R325 și C325.

Printr-un cablu coaxial și C163 se face legătura între modulul de intrare și amplificatorul de frecvență intermediară de 9 MHz. Transformatorul de FI are două înfășurări: L102 și L101 (bobină de cuplaj). Din capătul cald al lui L102 prin C103, semnalul trece pe poarta 1 a tranzistorului T102 care are ca circuit de sarcină L103 și C109, în serie cu C110. Cuplajul cu filtru „trece-banda” se face prin C112. Cel de-al doilea circuit al filtrului (L105) are în secundar pe L106 pe care se leagă diodele celor de-al doilea mixer (D101-D104). Inductanța de ieșire a mixerului este L107 care are ca secundar pe L108 acordat cu C117 și C118 pe frecvență de 500 kHz. Primul amplificator de frecvență intermediară cuprinde tranzistorul T103, colectorul acestuia fiind cuplat la o priză la circuitul de sarcină, format din L109, CK1 și C122. Prin L110 și C124, C125 se cuplă filtrul electromecanic de tip EMF 500. Ieșirea filtrului este conectată cu cel de-al doilea amplificator de frecvență intermediară prin C127 și C126. Sarcina lui T105 este constituită din L111, C133 și C132. Din punctul de inseriere a condensatoarelor de acord se culege semnalul de FI și se aplică pe baza lui T106 care este ultimul amplificator în frecvență de 500 kHz. Sarcina acestui amplificator este formată din L114 și condensatoarele C140 și C139. Bobina L115 este cuplată inductiv cu L114 și transmite semnalul mai departe prin punctele A și B la detectoarele de produs. Din capătul cald al inductanței L114, prin C141 se face o detecție prin D105. Componența continuă comandă baza lui T108 montat ca amplificator pentru reglajul automat al amplificării. Cădereea de tensiune pe R133 și R134 este variabilă funcție de tensiunea aplicată bazei. Tensiunea la capătul lui R135 (ieșire RAA) va fi invers proporțională cu nivelul semnalului din antenă. Cădereea de tensiune pe potențiometrul R132 va fi direct proporțională cu semnalul de la intrare; instrumentul de măsură (μ A) va indica nivelul cîmpului electric induș în antenă.



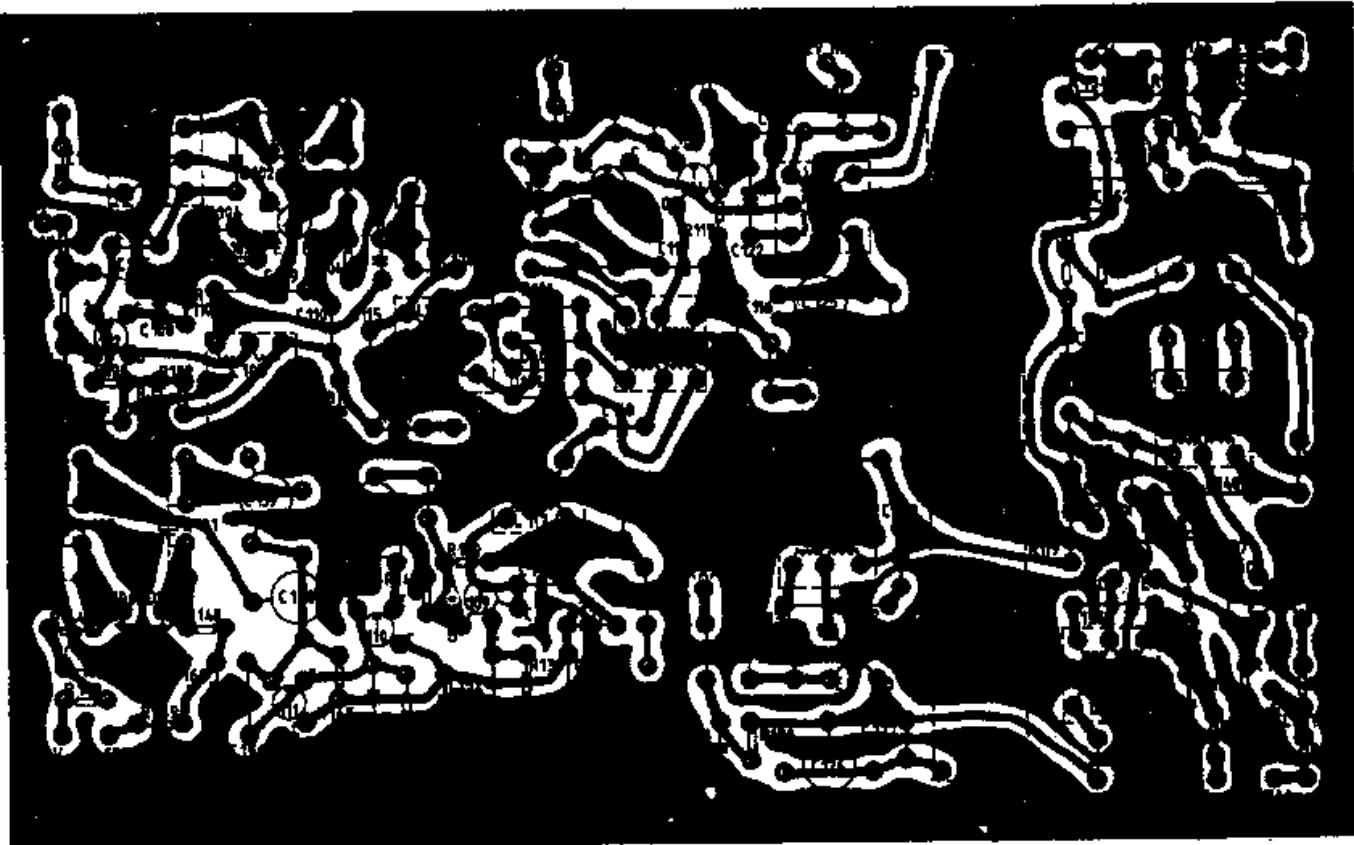


Fig. 3.2a

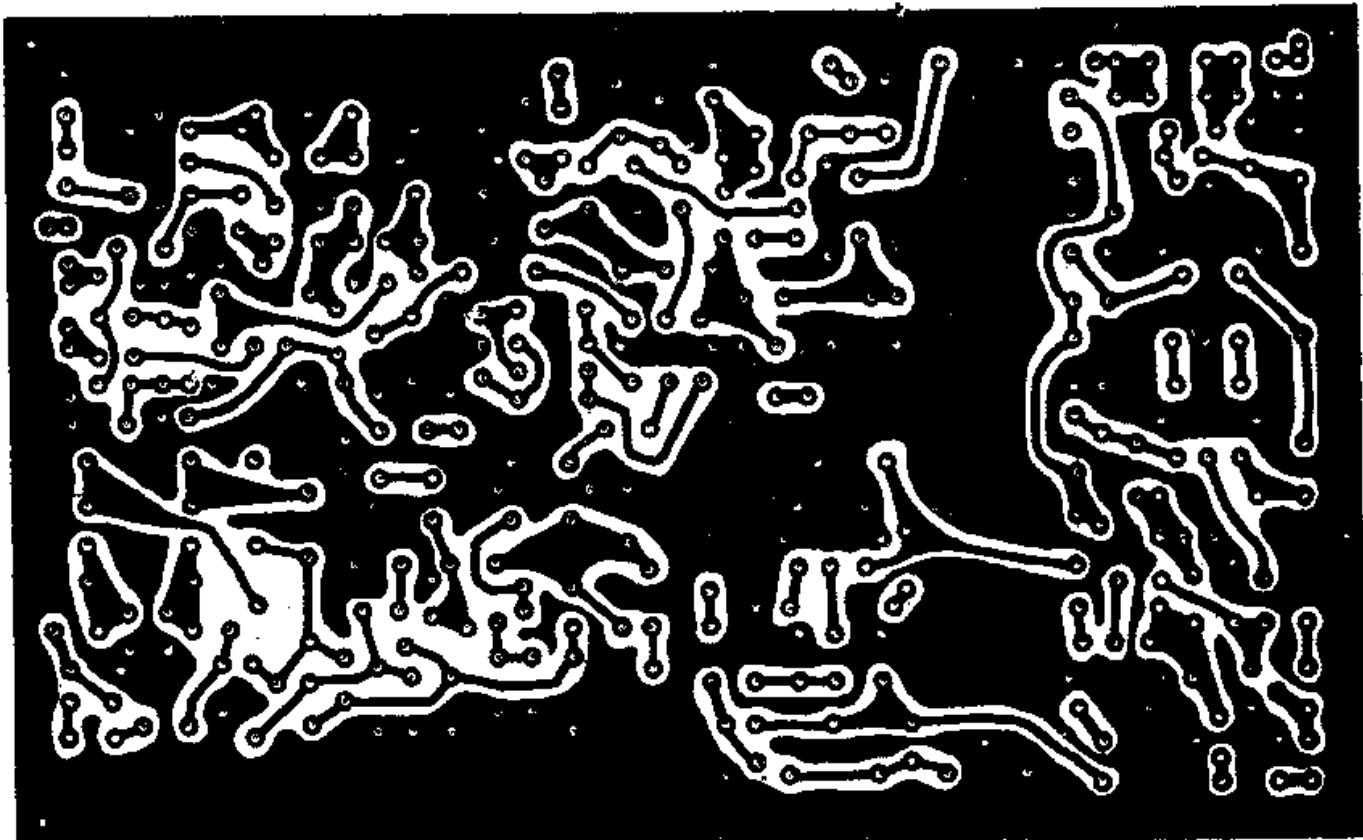


Fig. 3.2b

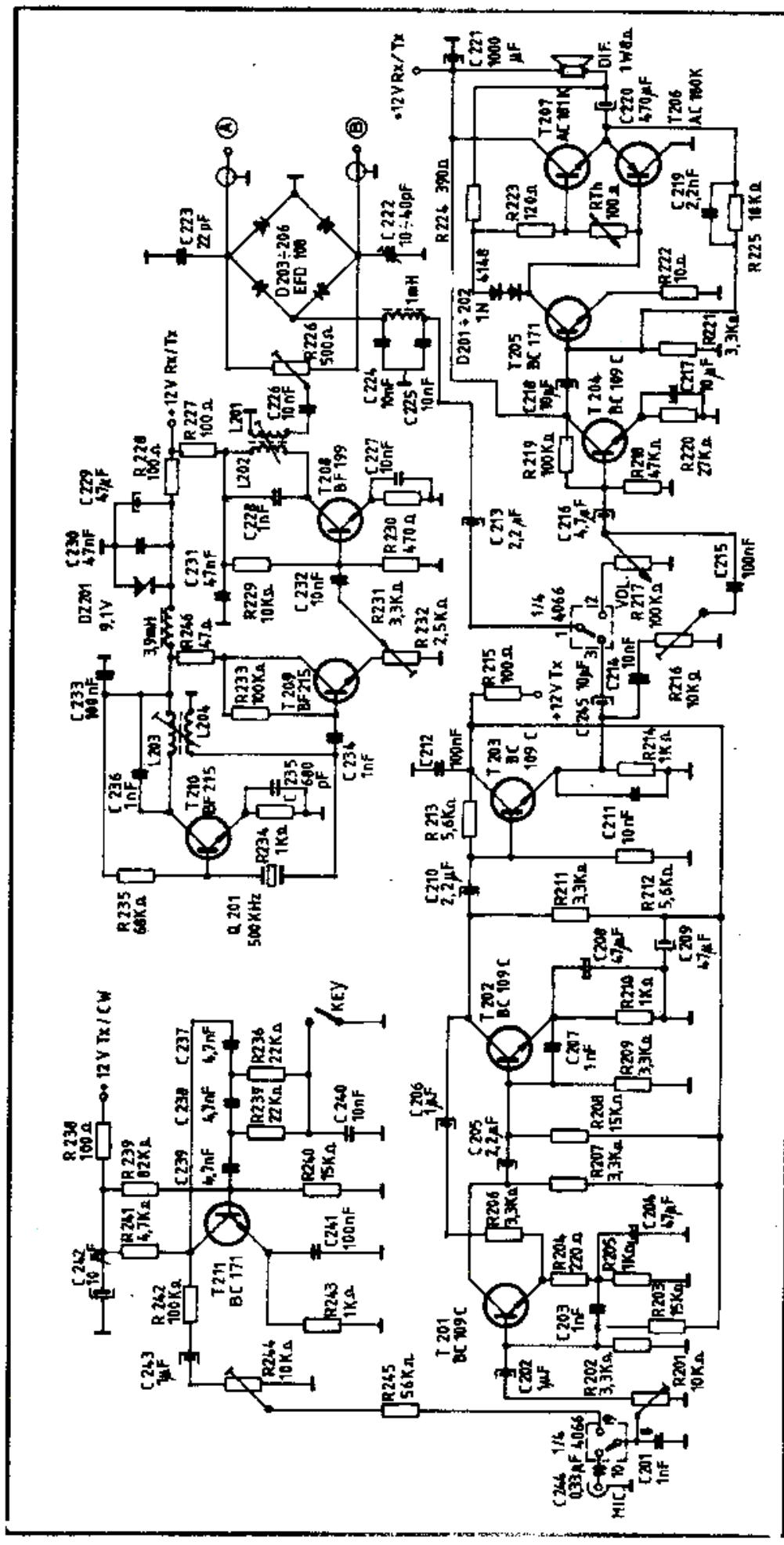


Fig. 3.3.

Potențiometrul R136, montat pe panoul aparatului, permite reglajul manual al amplificării.

Schimbarea de frecvență dată prin mixerul (D101-D104) devine posibilă grație unui semnal cu o frecvență de 8,5 MHz sau 9,5 MHz (BLS sau BLI). Ca oscillator în această frecvență este montat tranzistorul T111. Condensatoarele C156 și C155 asigură închiderea buclei de reacție. Prin C157 sunt cuplate, alternativ, în baza tranzistorului, cele două cristale de



Fig. 3.4a


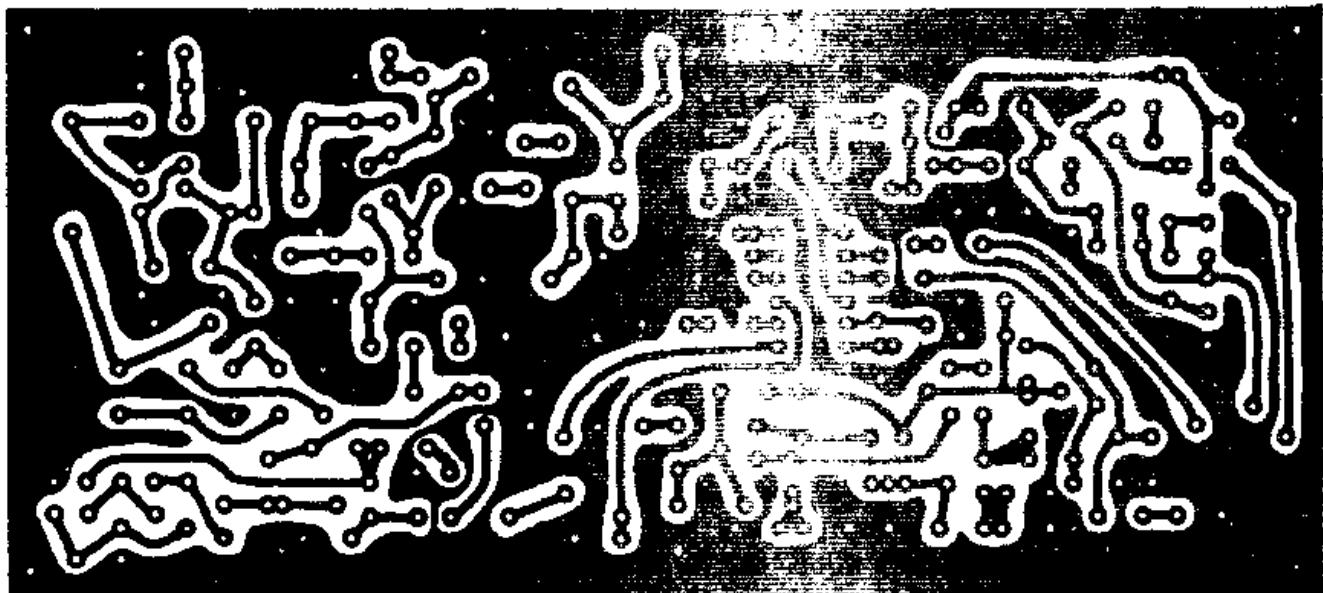


Fig. 3.4b

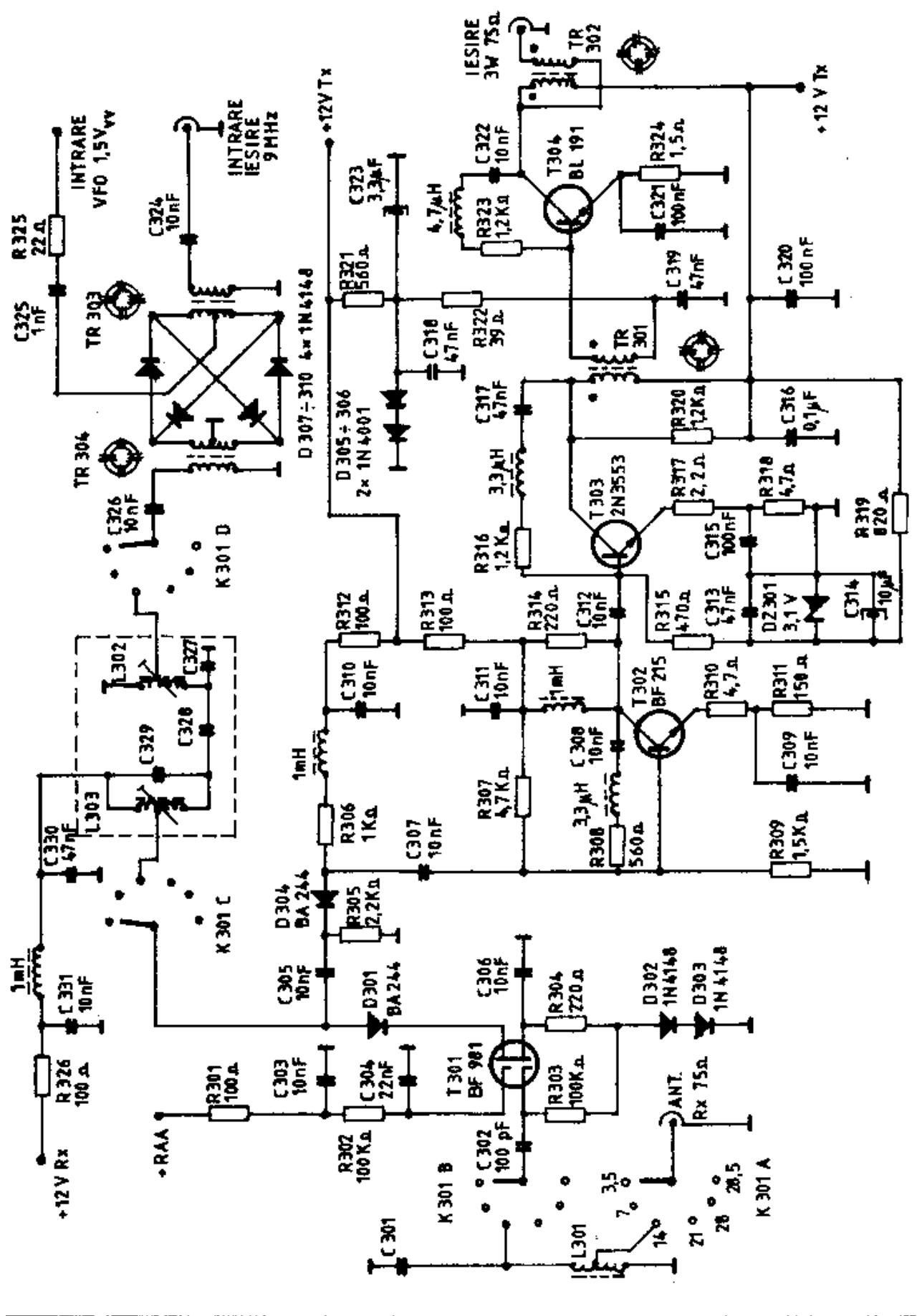

f. 35

baza lui T202 și prin C210 etajului repetor (T203). Din emitor prin C214 și R216 curentul de audiofrecvență este condus la intrarea amplificatorului de audiofrecvență care este alimentat atât la emisie cât și la recepție, permitând operatorului un autocontrol în lucrul de telegrafie și telefonie. Repetorul (T203) alimentează prin comutatorul electronic și mixerul echilibrat prin C213 și filtrul format din C224, C225 și şocul de 1 mH. Pentru a asigura o bună stabilitate a amplificatorului de microfon, acestuia i s-a aplicat o puternică reacție negativă: C206, R206 și R204. Oscilatorul de audiofrecvență este de tipul cu defazare RC. Elementele care asigură lanțul de reacție sunt: R237, R236, C237, C238 și C239. Pornirea oscilatorului se face prin punerea la bara de minus a rezistoarelor R236 și R237 prin cheia de manipulare (KEY). Oscilatorul de purtătoare (500 kHz) este echipat cu tranzistorul T210 căruia îi urmează un repetor pe emitor (T209) și un etaj amplificator (T208). Reacția se face inductiv prin bobina L204 care asigură și transferul semnalului pe baza tranzistorului separator. Potențiometrul semireglabil R231 asigură un nivel convenabil pe baza lui T208 și implicit la ieșirea lui L201. De la oscilatorul de purtătoare, semnalul se aplică mixerului (D203-D206) pe brațele A-B, unde găsim semnalele DSB și respectiv telegrafie modulată.

Prin bobina de cuplaj L115 semnalul este transferat circuitului C140, C139. Tranzistorul T107 este montat ca amplificator; sarcina lui este circuitul C136 și L113 care este cuplat cu L112. Prin condensatoarele C129, C127 și C126 semnalul DSB este aplicat filtrului „trece-bandă” EMF 500. De la filtru, prin C124, C125, L110 și circuitul L109, C121 și C122, semnalul BLU ajunge pe baza lui T104 care-l amplifică având ca sarcină circuitul L108, C117 și C118. Inductanța L107 transferă semnalul mixerului (D101-D104). Pe priza lui L107 prin C148 găsim semnalul de la oscilatorul 9,5 sau 8,5 MHz. L105 conduce semnalul din mixer unui filtru „trece-bandă” format din L105, C114, C115, C112 și L104.

Un alt circuit de filtrare este compus din L103, C109 și C110.

Din divizorul capacativ C109, C110 este cuplat un amplificator (T101), la colectorul căruia avem montat filtrul cuprinzind pe L102 și C102. Bobina L101, prin condensatorul C163, face cuplajul cu mixerul continind pe D307-D310.

Din secundarul transformatorului TR304, prin C326 și K301D este condus spre filtrul „trece-bandă” L302, C327, C328, L303 și C329 și comutatorul K301C către amplificatorul de emisie T302 prin D304 și C307.

Pentru obținerea unei benzi de trecere foarte mari (1-30 MHz) etajelor amplificatoare de emisie li se montează o puternică reacție negativă astfel: T302 are între bază și colector circuitul: R308, şocul de 3,3 μ H și C308, al doilea etaj (T303) are montate componentele R316, şocul de 3,3 μ H și condensatorul C317, iar T304 dispune de R323, şocul de 3,3 μ H și condensatorul C317.

Cuplajul între etaje se face după cum urmează: din colectorul lui T302 semnalul trece prin C312 pe baza lui T303, iar colectorul acestuia — prin transformatorul TR301 — pe baza lui T304 și din colectorul lui — prin TR302 se ajunge la filtrul „trece-jos” sau la un etaj final de mare putere.

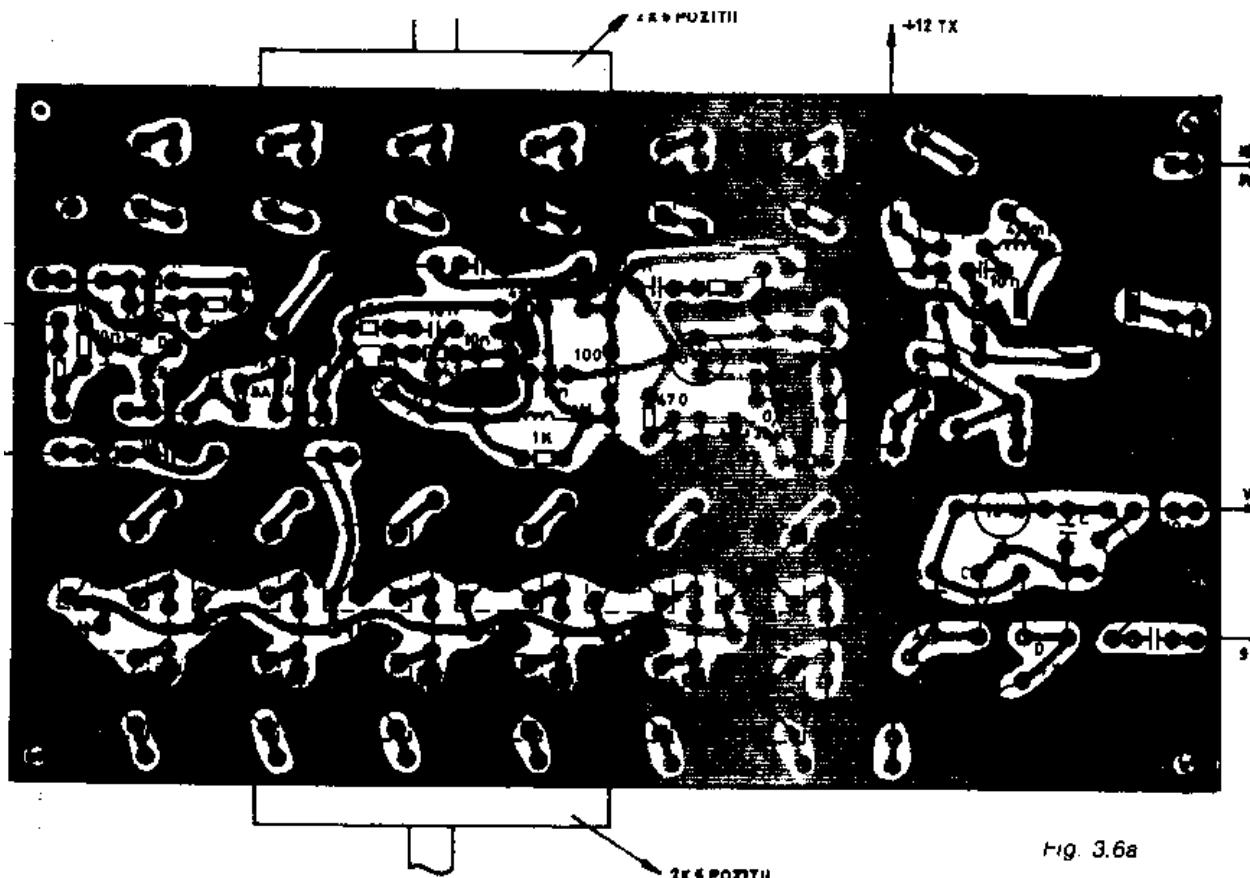


Fig. 3.6a

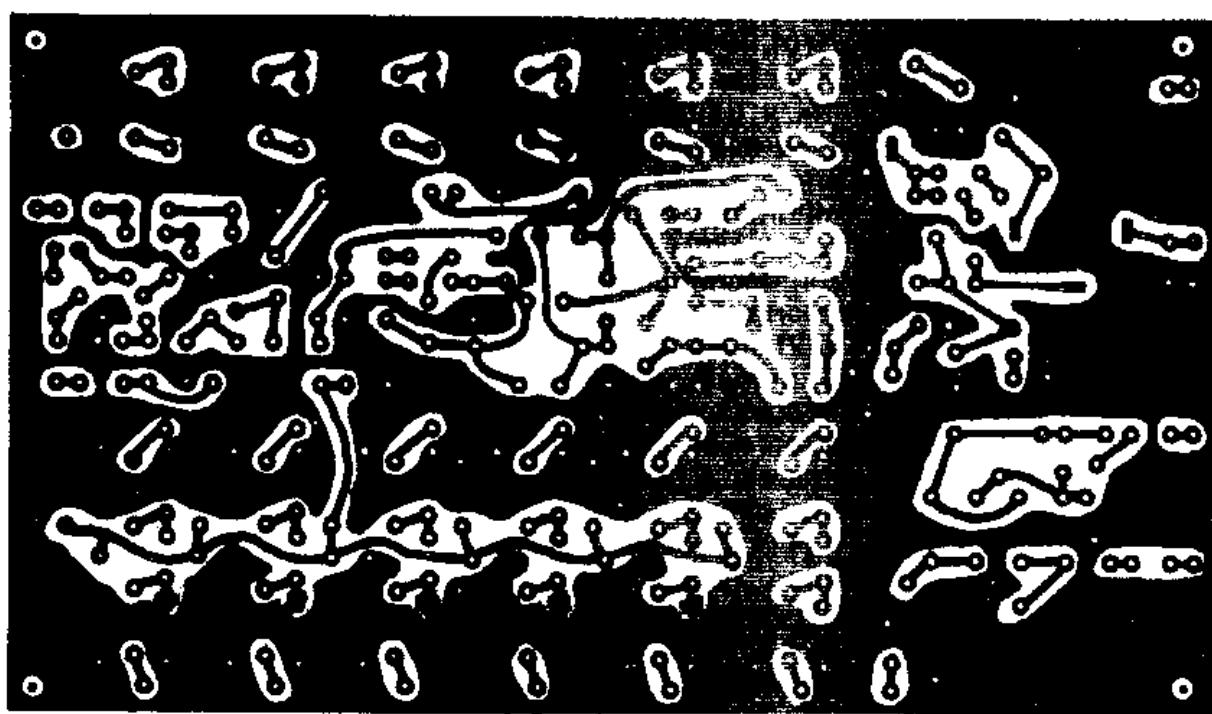


Fig. 3.6b

Funcționarea părții de emisie în curent continuu. Rezistoarele aferente lui $T201$ sunt: $R204$, $R205$ în emitor, $R202$, $R203$ în bază și $R207$ în colector. $T202$ se alimentează prin: $R210$ din emitor la bara de minus, $R208$, $R209$, polarizează baza și $R211$ alimentează colectorul de pe rezistență de filtru $R215$. Etajul repetor ($T203$) are în alimentare componente: $R214$ în emitor și $R211$, $R213$ în bază.

Oscilatorul de audiofrecvență este alimentat prin: $R343$ în emitor, $R239$, $R240$ care formează divizorul pentru alimentarea bazei, $R241$ ce leagă colectorul la rezistența de filtru $R238$.

Condensatoarele pentru decuplare sunt notate astfel: $C204$, $C208$, $C209$, $C212$ și $C242$.

Alimentarea oscilatorului de purtătoare ($T210$) urmează traseul: $R234$ din emitor la masă, $R235$ alimentarea bazei și $L203$, şocul din emitor la masă, $R235$ alimentarea bazei și $L203$, şocul de $3,9\text{ mH}$ și $R228$ care alimentează colectorul. Dioda $DZ201$ asigură o tensiune stabilizată pentru alimentarea etajului oscilator. Etajul separator are în alimentare rezistoarele: $R231$, în emitor și $R233$ pentru polarizarea bazei. Amplificatorul se leagă la bara de minus prin $R230$ în emitor și $R231$ în bază. La bara de plus este legat prin: $R229$ în bază și $L202$ și $R227$ în colector.

Condensatoarele pentru decuplarea oscilatorului de purtătoare sunt marcate în schemă prin: $C233$, $C230$, $C229$, $C231$, $C227$ și $C235$.

Amplificatorul de DSB ($T107$) se alimentează în emitor prin $R216$, în bază prin $R128$, $R127$, $R125$, în colector prin $L113$ și $R125$ la bara de plus.

Primul amplificator de BLU ($T104$) este alimentat prin rezistoarele: $R116$ în emitor, $R117$, $R115$, $R112$ în bază și $L108$, $R112$, în colector, iar cel de-al doilea amplificator de BLU ($T101$) $R102$, în emitor; $R103$, $R101$ și $R104$ în bază; $L102$, $R101$, în colector.

Deschiderea diodei de comutare $D304$ se obține prin $K306$, şocul de 1 mH și $R312$. Baza tranzistorului $T302$ este polarizată de divizorul $R307$, $R309$, emitorul se alimentează prin $R310$, $R311$; colectorul este legat la bara de plus prin şocul de 1 mH , $R314$ și $R313$. Tranzistorul prefinal se alimentează în emitor prin $R317$ și $R318$. Curentul de repaus este impus de raportul rezistoarelor $R319$ - $R315$. Colectorul primește energie prin primarul transformatorului $TR301$. Emițătorul amplificatorului final ($T304$) cuprinde rezistorul $B324$, valoarea lui I_{CO} fiind determinată de divizorul compus din $R321$ și $R322$.

Din înfășurarea primară a transformatorului $TR302$ alimentăm — de la borna de plus — colectorul.

Etajele amplificatoare de BLD, BLU și de radiofrecvență sunt decuplate prin condensatoarele $C137$, $C135$, $C123$, $C120$, $C104$, $C101$, $C310$, $C311$, $C309$, $C313$, $C314$, $C315$, $C316$, $C319$, $C321$ și $C320$.

Reglaje și montare. Pentru a obține rezultate deosebite sunt necesare cîteva aparatе de măsură: osciloscop 0 — 10 MHz ; generator de radiofrecvență 100 kHz — 30 MHz ; frecvențmetru digital 0 — 30 MHz , un instrument universal de măsură.

Începem reglarea cu etajele oscilatorului de purtătoare (500 kHz).

Pentru determinarea unei unde de formă sinusoidală la ieșirea montajului ($L201$) se va tătona valoarea $L204$ rezistoarelor: $R235$, $R233$,

Funcționarea părții de emisie în curent continuu. Rezistoarele aferente lui $T201$ sunt: $R204$, $R205$ în emitor, $R202$, $R203$ în bază și $R207$ în colector. $T202$ se alimentează prin: $R210$ din emitor la bara de minus, $R208$, $R209$, polarizează bază și $R211$ alimentează colectorul de pe rezistență de filtru $R215$. Etajul repetor ($T203$) are în alimentare componente: $R214$ în emitor și $R211$, $R213$ în bază.

Oscilatorul de audiofrecvență este alimentat prin: $R343$ în emitor, $R239$, $R240$ care formează divizorul pentru alimentarea bazei, $R241$ ce leagă colectorul la rezistența de filtru $R238$.

Condensatoarele pentru decuplare sunt notate astfel: $C204$, $C208$, $C209$, $C212$ și $C242$.

Alimentarea oscilatorului de purtătoare ($T210$) urmează traseul: $R234$ din emitor la masă, $R235$ alimentarea bazei și $L203$, şocul din emitor la masă, $R235$ alimentarea bazei și $L203$, şocul de 3,9 mH și $R228$ care alimentează colectorul. Dioda $DZ201$ asigură o tensiune stabilizată pentru alimentarea etajului oscilator. Etajul separator are în alimentare rezistoarele: $R231$, în emitor și $R233$ pentru polarizarea bazei. Amplificatorul se leagă la bara de minus prin $R230$ în emitor și $R231$ în bază. La bara de plus este legat prin: $R229$ în bază și $L202$ și $R227$ în colector.

Condensatoarele pentru decuplarea oscilatorului de purtătoare sunt marcate în schemă prin: $C233$, $C230$, $C229$, $C231$, $C227$ și $C235$.

Amplificatorul de DSB ($T107$) se alimentează în emitor prin $R216$, în bază prin $R128$, $R127$, $R125$, în colector prin $L113$ și $R125$ la bara de plus.

Primul amplificator de BLU ($T104$) este alimentat prin rezistoarele: $R116$ în emitor, $R117$, $R115$, $R112$ în bază și $L108$, $R112$, în colector, iar cel de-al doilea amplificator de BLU ($T101$) $R102$, în emitor; $R103$, $R101$ și $R104$ în bază; $L102$, $R101$, în colector.

Deschiderea diodei de comutare $D304$ se obține prin $K306$, şocul de 1 mH și $R312$. Baza tranzistorului $T302$ este polarizată de divizorul $R307$, $R309$, emitorul se alimentează prin $R310$, $R311$; colectorul este legat la bara de plus prin şocul de 1 mH, $R314$ și $R313$. Tranzistorul prefinal se alimentează în emitor prin $R317$ și $R318$. Curentul de repaus este impus de raportul rezistoarelor $R319$ - $R315$. Colectorul primește energie prin primarul transformatorului $TR301$. Emițătorul amplificatorului final ($T304$) cuprinde rezistorul $B324$, valoarea lui I_{CO} fiind determinată de divizorul compus din $R321$ și $R322$.

Din infășurarea primară a transformatorului $TR302$ alimentăm — de la borna de plus — colectorul.

Etajele amplificatoare de BLD, BLU și de radiofrecvență sunt decuplate prin condensatoarele $C137$, $C135$, $C123$, $C120$, $C104$, $C101$, $C310$, $C311$, $C309$, $C313$, $C314$, $C315$, $C316$, $C319$, $C321$ și $C320$.

Reglaje și montare. Pentru a obține rezultate deosebite sunt necesare cîteva aparate de măsură: osciloscop 0—10 MHz; generator de radiofrecvență 100 kHz—30 MHz; frecvențmetru digital 0—30 MHz, un instrument universal de măsură.

Începem reglarea cu etajele oscilatorului de purtătoare (500 kHz).

Pentru determinarea unei unde de formă sinusoidală la ieșirea montajului ($L201$) se va tătona valoarea $L204$ rezistoarelor: $R235$, $R233$,

Tabelul 3.1 Tabel de bobine

<i>Numarul bobinei</i>	<i>Diametrul sîrmei [mm]</i>	<i>Diametrul carcasei [mm]</i>	<i>Tipul miezului</i>	<i>Nr. spire</i>	<i>Observații</i>
L101	0,1		FI 10,7 MHz	3	priza la spira 14
L102	0,1			14	
L103	0,1			14	
L104	0,1			14	
L105	0,1			14	
L106	0,1			2x3	
L107	0,1		FI 455 kHz	2x7	
L108	0,1			70	priza la spira 23
L109	0,1			70	
L110	0,1			7	
L111	0,1			70	priza la spira 23
L112	0,1			7	
L113	0,1			70	priza la spira 23
L114	0,1			70	
L115	0,1			40	
L201	0,1			7	
L202	0,1			70	
L203	0,1			70	
L204	0,1			7	
L301	0,2	Ø 5	Ferita	33	priză la 11 banda de 3,5
	0,3	—,—	—,—	19	priză la 5 —,— 7
	0,3	—,—	—,—	10	priză la 3 —,— 14
	0,3	—,—	—,—	7	priză la 2 —,— 2*
	0,3	—,—	—,—	33	priză la 11 —,— 28
L302	0,2	—,—	—,—	33	priză la 11 —,— 3,5
	0,3	—,—	—,—	19	priză la 5 —,— 7
	0,3	—,—	—,—	10	priză la 3 —,— 14
L302	0,3	—,—	—,—	7	priză la 2 —,— 21
	0,3	—,—	—,—	7	priză la 2 —,— 28
L303	0,2	—,—	—,—	33	priză la 11 —,— 3,5
	0,3	—,—	—,—	19	priză la 5 —,— 7
	0,3	—,—	—,—	10	priză la 3 —,— 14
	0,3	—,—	—,—	7	priză la 2 —,— 21
	0,3	—,—	—,—	7	priză la 2 —,— 28
TR301	0,3		Tor ferita	2x12	Se inseriază corespunzător
TR302	0,3			2x15	—,—
TR303	0,3			2x15	—,—

R231 și R229; dacă montajul nu intră în reacție se inversează capetele bobinei L204. Echilibrarea mixerului D203-D206 o realizăm prin potențiometrul R226 care va fi poziționat în vederea apariției unui nivel cît mai discret în colectorul tranzistorului T107. (Se vizionează cu osciloscopul). Reglajul bobinelor din cele două căi de frecvență intermediară (500 kHz și respectiv 9 MHz) se face pentru obținerea unui nivel cît mai mare și nedistorsionat, pe poziția de telegrafie cu cheia închisă. Pentru adaptarea filtrului EMF 500 se vor regla condensatoarele C125 și C126. Filtrul trece-bandă de la ieșirea mixerului (D307-D310) se face pe maxim de nivel de ieșire în banda respectivă și pentru o cît mai mică neliniaritate în amplitudine pe cuprinsul benzii.

Ajustarea valorii condensatorului C328 determină o „acoperire” mai mare sau mai mică a filtrului, reglajul acestui filtru obținându-se ușor folosind un vobuloscop. Reglajul de nivel al amplificatorului de microfon poate fi făcut cu potențiometrul R201; poziția acestuia va fi aleasă pentru un semnal cu distorsiuni minime, la ieșirea etajului amplificator de radio-frecvență-emisie. Prin rezistorul semireglabil R244 determinăm nivelul optim la intrarea comutatorului de audiofrecvență.

Singurele reglaje ale părții de recepție se rezumă în alegerea pragului de RAA (R133) și al indicatorului de cimp (R132).

Plăcile de cablaj imprimat cu piesele montate se vor închide în cutii metalice din tablă subțire de fier, cositorită. Capacete vor fi găurite în dreptul elementelor de reglaj (bobine și potențiometre semireglabile).

Transiverul va putea fi servit, eventual, de unul dintre oscilatoarele variabile descrise în alte capitole.

Tabelul 3.2
Tabel de condensatoare

Nr. condensator	Valoare [pF]	Banda [MHz]
C301, C329, C327	270	3,5
–,–	150	7
–,–	100	14
–,–	56	21
–,–	47	28
C328	33	3,5
–,–	3,3	7
–,–	4,7	14
–,–	2,2	21
–,–	2,2	28