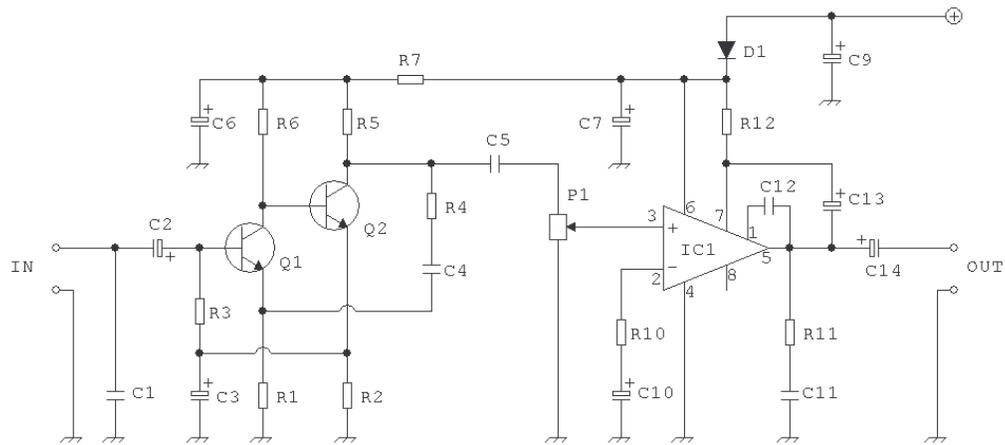


## Amplificatore audio 4W



Q1 : C945  
 Q2 : C945  
 R1 : 1K $\Omega$   
 R2 : 1.5K $\Omega$   
 R3 : 100K $\Omega$   
 R4 : 100K $\Omega$   
 R5 : 3.3K $\Omega$   
 R6 : 33K $\Omega$   
 R7 : 4.7K $\Omega$   
 C1 : 1nF  
 C2 : 2.2 $\mu$ F 10V e1.  
 C3 : 10 $\mu$ F 10V e1.  
 C4 : 2.2nF  
 C5 : 47nF  
 C6 : 100 $\mu$ F 10V e1.  
 C7 : 220 $\mu$ F 16V e1.

IC1 : KA2201  
 P1 : 100k $\Omega$   
 R10 : 100 $\Omega$   
 R11 : 1 $\Omega$   
 R12 : 56 $\Omega$   
 C9 : 470 $\mu$ F 16V e1.  
 C10 : 10 $\mu$ F 10V e1.  
 C11 : 100nF  
 C12 :  
 C13 : 220 $\mu$ F e1.  
 C14 : 220 $\mu$ F e1.  
 D1 : 1N4001  
 Vcc : 4-14V  
 Out : 8 Ohm