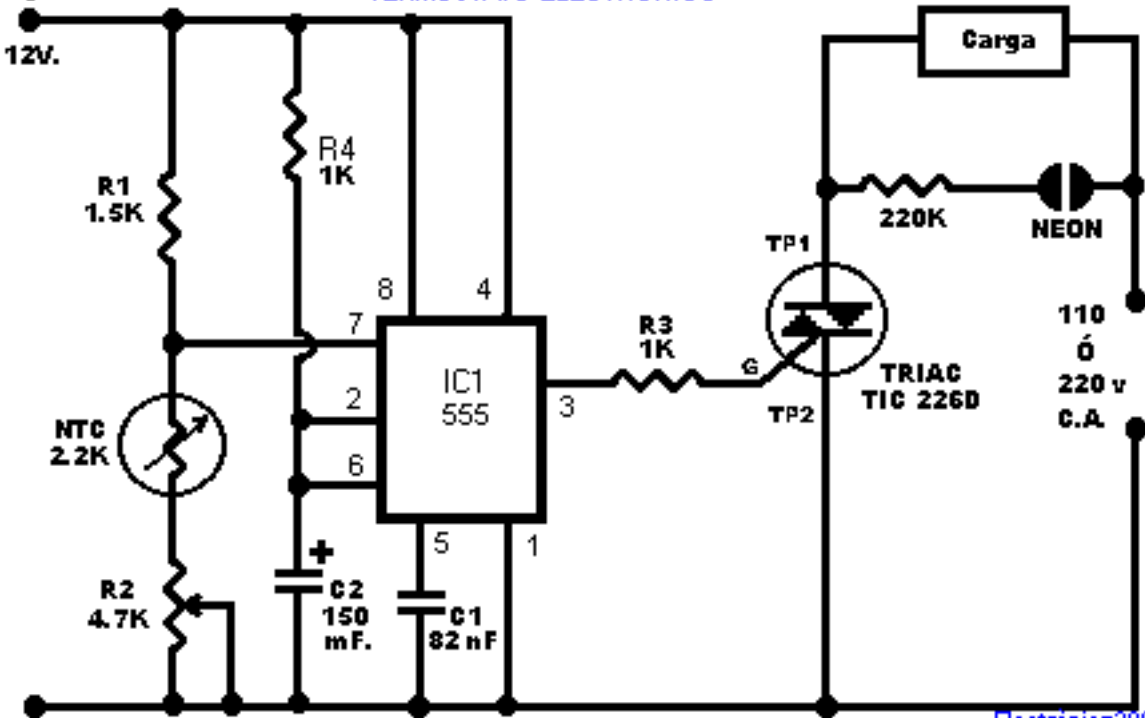



Termostato electrónico

En la configuración actual este circuito enciende un motor u otro aparato cuando la temperatura alcanza un valor predeterminado,

Si se quiere la operación contraria, se debe de hacer el cambio que se indica abajo. El triac debe monstarse en disipador conveniente de calor.

© Copyright Hugo Méndez - 29/01/2003



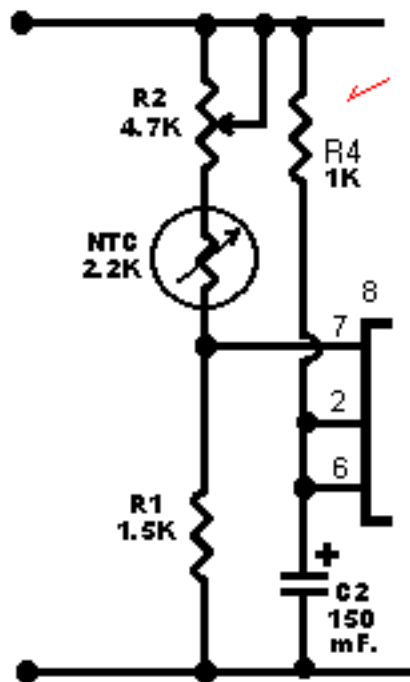

Configuración
para que el motor
o aparato
encienda cuando
la temperatura
baja a un valor
predeterminado.

VALORES PARA EL NTC

0 C	6.9K
5 C	5.8K
10 C	4.5K
15 C	3.6K
20 C	2.2K
25 C	1.7K
30 C	1.4K
35 C	1.1K
40 C	910 Ω
45 C	860 Ω
50 C	790 Ω
55 C	760 Ω
60 C	680 Ω

IC555

visto por arriba



