



Přijímač pro rádiový orientační běh F101

Petr Jedlička, ex OL6BFQ


ROB jako branné sportovní soutěž prokázal svou životaschopnost a počet zájemců zejména z řad mládeže stále roste. Současně stoupá úroveň soutěží a to s sebou přináší i nové požadavky na technické vybavení závodníků. Optimálním řešením je malý a lehký přijímač, který se drží a ovládá jednou rukou a to i v prudkém běhu a při zdolávání terénních překážek. Za současných podmínek však je problém dostupnost jakéhokoli, tím méně kvalitního přijímače. Dále popsané zařízení má napomoci k řešení této situace zájemcům, kterým nechybí nezbytné technické znalosti a chuť do práce.

Technické parametry

Zapojení:	přímosměšující.
Druh provozu:	A1 (nemodulovaná telegrafie).
Kmitočtový rozsah:	3500 až 3700 kHz (podle nastavení).
Citlivost:	asi 30 mV/m.
Regulace zisku:	plynulá.
Výstup:	sluchátka 100 až 2000 Ω.
Napájení:	7,2 V / typ. 15 mA (6 ks NiCd 225).
Doba provozu:	min. 12 hodin při plně nabitych akumulátorech.

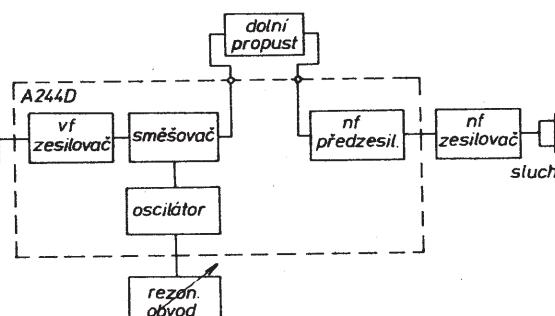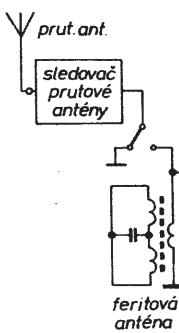

Obr. 1. Blokové schéma přijímače

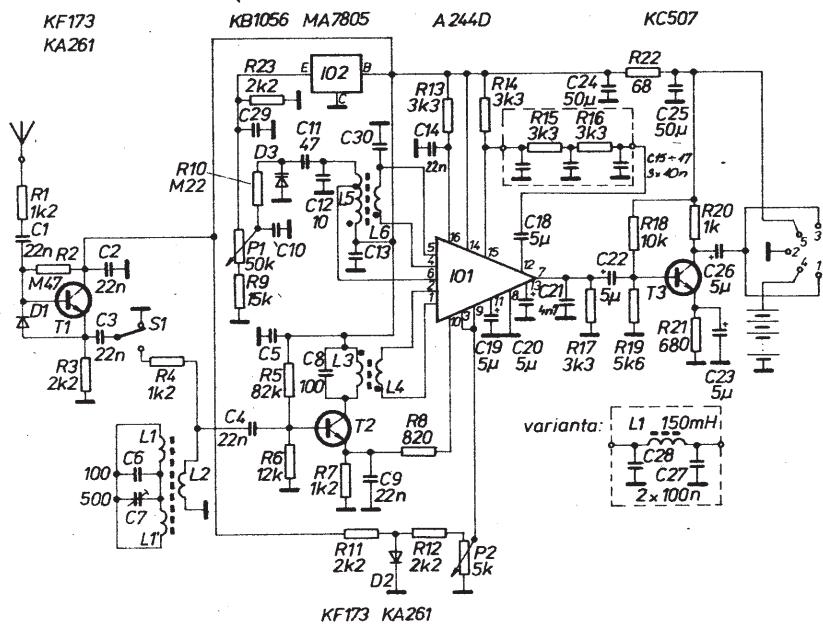

Obr. 2. Celkové schéma přijímače



Koncepce přijímače


Konstrukce přijímače je kompromisem mezi přístrojem s dobrými parametry a současně snadnou realizací při použití dostupných součástek. Blokové schéma je uvedeno na obr. 1. Přijímač má běžně užívaný směrový anténní systém tvořený feritovou anténou a připínatelnou prutovou anténou. Dále je zařazen jednostupňový laděný vf zesilovač. Další vf zesilovač, stupeň, směšovač a oscilátor v sobě zahrnuje IO A244D. Za směšovačem následuje dolní propust (LC nebo RC), potlačující průnik směšovacích produktů na horní konci a nad akustickým pásmem. Jako nf předzesilovač je použit mezfrekvenční zesilovač obvodu A244D. S výhodou se využívá i možnost účinného řízení zisku tohoto obvodu. Pro dosažení potřebné hlasitosti postačuje jediný diskrétní stupeň nf zesilovače.

VYBRALI JSME NA OBÁLKU



Popis zapojení

Anténní systém je klasické konstrukce využívající feritové antény (s osmíčkovou charakteristikou) a její kombinace s prutovou (výsledkem je kardioidní charakteristika). Feritová anténa je symetricky vinutá, umístěna v krytu pro odstínění elektrické složky elektromagnetického pole. S použitím kapacitního trimru je naladěna na střed přijímaného pásma. Vazba s dalšími obvody je indukční. Prutová anténa je k dalším obvodům připojena přes emitorový sledovač. Jeho výstup je přepínačem S1 buď uzemněn (osmíčková charakteristika) nebo připojen na „živý“ konec vazebního vinutí feritové antény (kardioidní charakteristika). Sem je také navázán první vf zesilovač osazený tranzistorem KF173 v zapojení se společným emitorem. Ke kolektoru je připojen pevně naladěný rezonanční obvod, na nějž je indukčně navázán vstup IO — vývody 1 a 2. Obvod A244D v sobě zahrnuje další vícestupňový vf zesilovač, směšovač, oscilátor a nf předzesilovač. Je zapojen jako přímosměšující přijímač, tj. původní mf zesilovač je využíván jako nf zesilovač, a místo mf filtr je zapojen

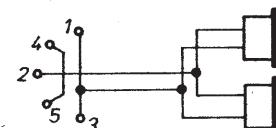

Obr. 3. Zapojení sluchátek

na ní dolní propust, která je v přímo-směšujícím přijímači základním obvodem, určujícím selektivitu. V tomto zapojení je možno použít dvě varianty propusti. Jednodušší — dvojitý článek RC — a složitější, avšak s lepšími dosaženými vlastnostmi přijímače — článek LC II. Oscilátor integrovaného obvodu vyžaduje doplnění diskrétním rezonančním obvodem, který je laděn varikapem KB105G. Stabilizátor napětí pro ladící potenciometr je osazen IO MA7805. Zdánlivě neelogický zapojení rezistor R23 tvoří zátěž stabilizátoru. Potřeba zatížit výstup obvodu proudem jednotek millampér pro dosažení specifických parametrů je uživatelům málo známa. Zapojení je navrženo pro použití stabilizátoru v plastovém pouzdře (7805P). Vzhledem k trvající nedostupnosti tohoto obvodu je uvedena i alternativní náhrada — viz obr. 4. S výhodou je využita možnost regulačního

zisk prakticky celého A244D stejnosměrným napětím. Z vývodu č. 10 (výstup pro S-metr) je stejnosměrně řízen i tranzistor prvního výstupu v stupni. Jednodušší nf zesilovač je osazen tranzistorem KC507. K jeho kolektoru jsou přes oddělovací kondenzátor přímo připojena sluchátka. Celý přijímač je napájen z šesti akumulátorů NiCd 225, které je možno dobíjet přes konektor sluchátek. Nabité akumulátory zaručují min. 12 hodin nepřetržitého provozu.

Stavba přijímače


S výjimkou feritové antény jsou všechny elektronické součástky přijímače umístěny na jediné desce plošných spojů. Deska je řešena jako jednostranná, ze strany součástek je však ponechána měděná fólie, sloužící jako zemnická plocha spojená zároveň se záporným pólem zdroje. Výhodou je dobré odstínění, příp. odolnost proti parazitním vazbám. Obrazec desky s plošnými spoji ukazuje obr. 6, osazovací plán je uveden na obr. 5. V místech, kde vývody součástek procházejí otvory v desce, je zemnická fólie odstraněna vrtákem většího průměru. V bodech spojení součástky se zemnická fólie nejsou otvory vrtány — vývod je ohnut v délce asi 2 mm a připájen „na tupo“. Konstrukce je poměrně stěsnaná, při osazování je nutno postupovat s rozmyslem, zejména ve volbě místa pro připojení na zemnickou fólii.

Do míst pro připojení spojovacích vodičů je vhodné zapájet improvizované pájecí špičky z měděného vodiče asi Ø 0,8 mm. Spínač S1 (mikrospínač TE-SLA) připevníme připájením za spodní vývod a zpevníme třmenem z měděného drátu Ø 1,5 mm, provléknutým upevňovacím otvorem a rovněž připájeným k fólii — viz obr. 19. Oba potenciometry do desky vložíme ze strany součástek. Za přečerpávající část závitů potenciometrů později připevníme celou desku s plošnými spoji do skřínky dalšími dvěma maticemi. Použité potenciometry typu TP 160 se vyznačují velkým mrtvým chodem, který je u ladění velice nepříjemný. Lze jej odstranit snadno tak, že odehneme zajišťovací plíšky krytu, potenciometr rozebereme a ze zploštělého hřídele sejmeme polyetylénové tělesko s jezdcem. Konec hřídele kleštěmi mírně zmačkнемe tak, aby jezdec šel nasadit zpět přiměřeně ztuha. Další variantou je nasazení jezdce přes malý proužek


(asi 1x3 mm) polyetylénové fólie. Pak potenciometr opět složíme.

Pokud stavíme variantu s dolní propustí LC, osadíme do desky s plošnými spoji C28 místo C15, a C27 místo C17. R15, C16 a R16 vypustíme. Cívku L7, navinutou na hrnčkovém jádře, přilepíme nahoru na kryt P1. Skříňku spájíme z jednostranně plátovaného cuprextitu (fólii dovnitř) podle obr. 7 a 8. Sítku skřínky (rozměr A) je možno volit podle velikosti ruky závodníka. Do rohů vpájíme čtyři mosazné matice M3 pro šrouby víka. Polotovar skříně sešroubujeme a smirkovým papírem zabrousíme všechny hrany. Podélné hrany, které se drží v ruce, zabrousíme na větší poloměr. Smirkovým papírem obtočeným kolem novodurové trubky pro výrobu hlavice přesně dobrousieme vybrání pro její uložení. Celou skříňku nastříkáme nejprve základní barvou, potom vhodným krycím lakem. Barvu volíme podle výšku, je však vhodné, je-li výrazná (přijímač odložený do trávy je lépe vidět). Po dokončeném zaschnutí panel popíšeme Propisotem a přestříkáme několika tenkými vrstvami laku Pragosorb (k dostání v prodejnách s fotografickými potřebami). Přiřoubojeme 5polohý nf konektor. Tlačítko přepínače antén tvoří kovové pouzdro vadného tranzistoru. Do otvora ve skřínce jej vložíme zevnitř a proti vypadnutí zajistíme proužkem pružného mosazného plechu o rozdílu asi 10x30 mm, připájeného ke skřínce.


Symetrické vinutí feritové antény má dvě části — L1, L1' vinuté protisměrně na feritové tyčce. Vinutí měděným drátem Ø 0,5 mm s izolací PE nebo PVC. Vinutí není posuvné. Je nutné přesně dodržet mechanickou symetrii. Vzdálenost konců vinutí od konců feritové tyčky musí být stejná na obou stranách, aby byly zajištěny stejné elektrické vlastnosti obou cívek. Konce vinutí upevníme nití a celou cívku fixujeme vhodným lepidlem (Kanagom, Chemopren). Kryt na hotovou feritovou anténu zhotovíme z novodurové trubky podle obr. 11, zevnitř jej vylepíme měděnou nebo hliníkovou fólií. Její rozvinutý tvar je na obr. 14. Fólii natřeme lepidlem Alkapré, svímeleme, vložíme do trubky a přitlačíme ke stěnám tak, aby se díry v trubce i ve fólii kryly. Navinutá feritová anténa je v krytu uložena ve dvou blocích molitanu (obr. 9). Vsuneme ji do krytu nejlépe tak, že navlékneme molitanové bloky na anténu a omotáme ji několika závity nití. Tím se zmačkou a celek se

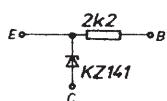



Obr. 4. Náhrada MA7805 (R23 vypustit)

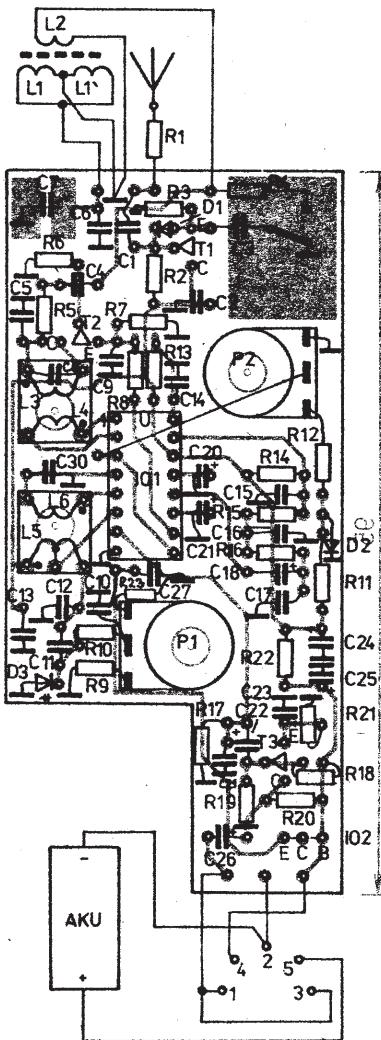


Obr. 5. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji

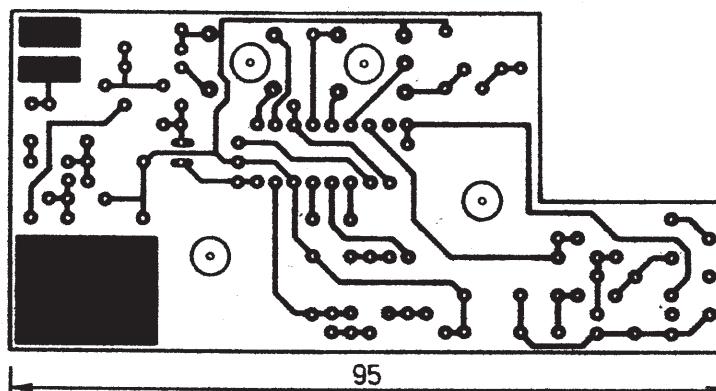

Obr. 6. Deska s plošnými spoji W38

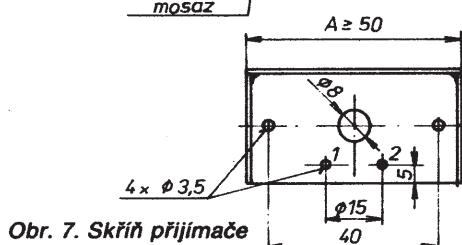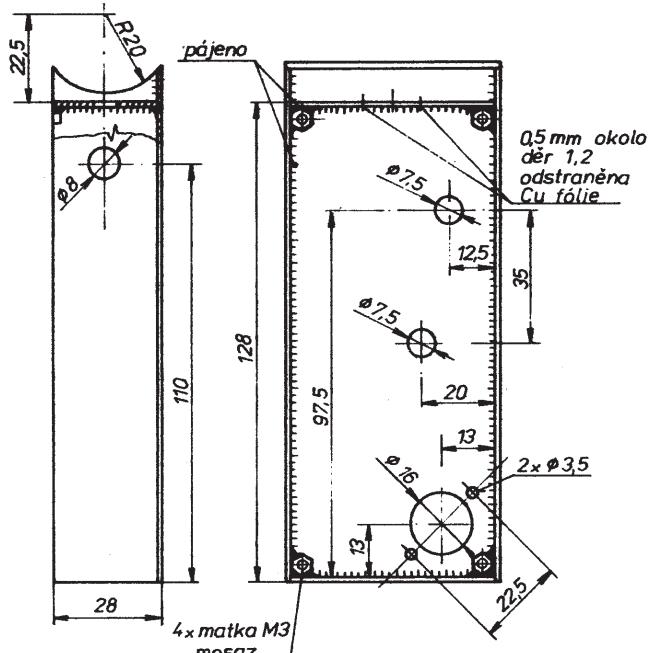


Obr. 7. Skříň přijímače

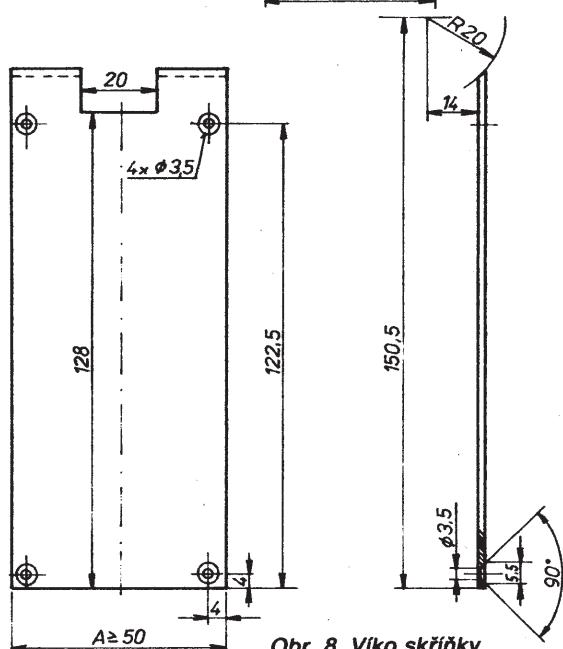


Obr. 8. Víko skříny

snadněji vsune do krytu, kde nejprve provlékнемe vývody vinutí střední dírou v trubce. Nit necháme rozmostat a vytáhneme ji. Molitanové kroužky vložíme a novodurovou víčka přilepíme až po úplném odzkušení přijímače.


Ze šesti článků NiCd vyrobíme kompaktní baterii. Poskládáme je do sloupečku, na krajní připájíme přívody. Pájíme na bezvadné očištěné místo a co nejrychlěji, aby se článek teplem nepoškodil. Pak články páskou PVC (šíře 15 mm k dostání v prodejnách zahradnických potřeb na roubování) pevně omotáme. Nejprve asi čtyři závitky podélně, potom tři vrstvy po šesti závitech napříč. Konec posledního závitu zatavíme pájeckou.

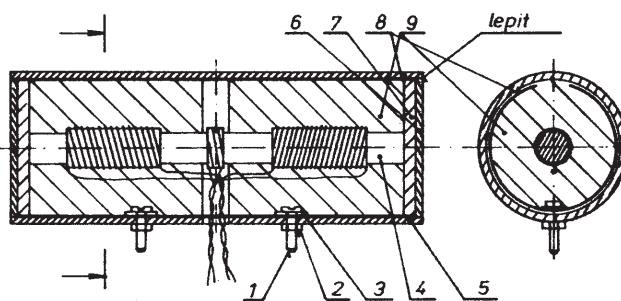


Obr. 9. Sestava hlavice: Dil 1 — šroub M3x10, válcová hlava, mosaz; dil 2 — matka M3, mosaz; dil 3 — podložka, mosaz

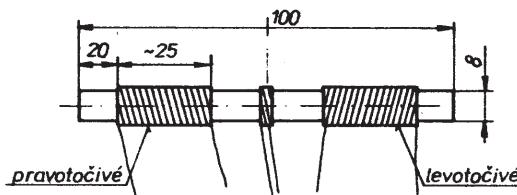


Obr. 10. Dil 4 — vinutí feritové antény

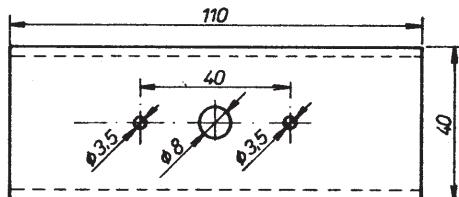


Obr. 11. Dil 5 — trubka hlavice, materiál novodur

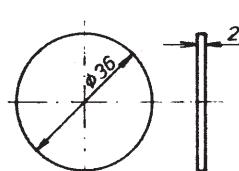

Obr. 12. Dil 6 — víčko hlavice, materiál novodur

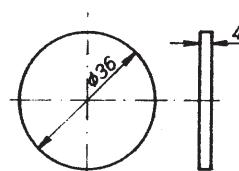

Obr. 13. Dil 7 — kroužek, materiál molitan

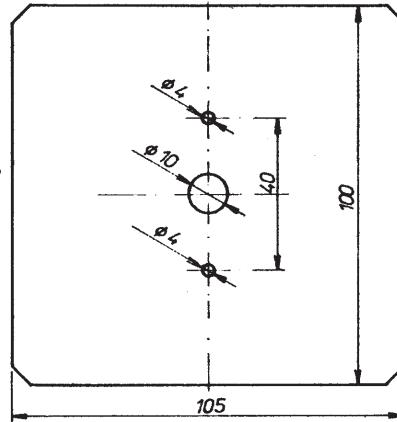


Obr. 14. Dil 8 — stínici fólie, materiál Cu tl. 0,2 mm, rozvinutý tvar

Oživení a nastavení


Bude tím snadnější, čím více měřicích přístrojů máme k dispozici. S trochou zkušenosti a někdy i štěstí lze vystačit s druhým přijímačem pro ROB, vysílačem ROB a univerzálním měřicím přístrojem.

Osazenou desku prohlédneme, zda všechny součástky jsou správně zapájeny a zda na straně spojů není závludný zkrat vznikly zatoulanými či slitými kapičkami cínu. Osazenou deskou položíme na nevodivou nemagnetickou podložku, připojíme napájecí napětí a sluchátka. Odběr by se měl pohybovat okolo 15 mA. Je-li vše v pořádku, je ve sluchátkách slyšet


šum, jehož intenzita se mění v závislosti na natočení P2. Kmitočet oscilátoru zjistíme odpalem na druhém přijímači, případně čítacem. Rezonanční obvod v zesilovače doladíme šroubováním jádra cívky L3. Pak připájíme feritovou anténu a kondenzátorový trimrem C7 ji naladíme na maximální citlivost. Podle potřeby můžeme upravit kapacitu C6. Citlivost takto provizorně sestaveného přijímače ověříme srovnáním s jiným kvalitním přijímačem. Nastavíme kmitočkový rozsah osciláto-

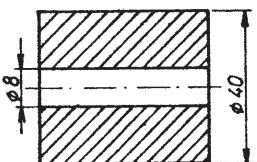


Obr. 15. Díl 9 — výplň, materiál molitan

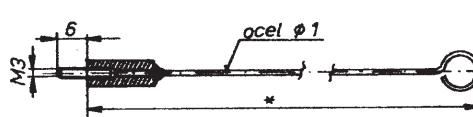


Obr. 16. Prutová anténa

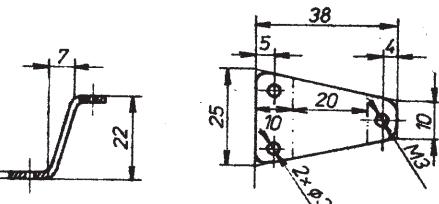

Obr. 17. Držák prutové antény, materiál ocel, rovnutý tvar

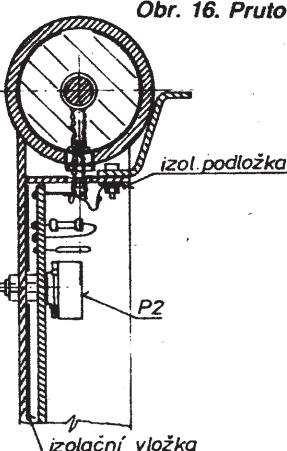


Obr. 18. Sestava přijímače

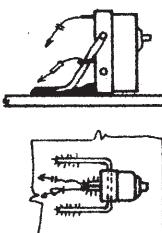

Obr. 19. Upevnění mikrospínače

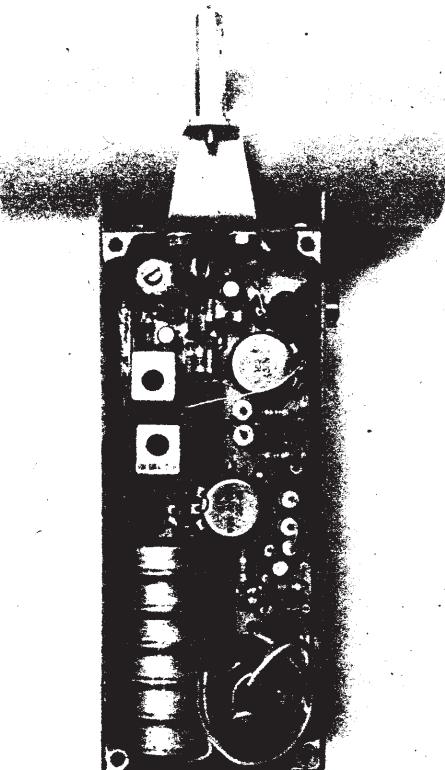Obr. 20. Pohled na přijímač s otevřutým víkem



ru cívou L5 (základní nastavení) a případně rezistorem R9 (rozsah předávání). Funkci emitorového sledovače pro prutovou anténu vyzkoušme tak, že se místa pro její připojení dotkneme vodivým předmětem. Při uvolněném spínači S1 se tento dotyk téměř neprojeví, zatímco při stisknutém S1 se ozve zřetelné klapnutí a intenzita přijímaných signálů roste. Tím máme přijímač předběžně vyzkoušený a můžeme jej definitivně zamontovat do skřínky. Od desky s plošnými spoji odpájíme všechny přívody. Přišroubujeme držák prutové antény tak, aby byl izolován od zemnicí fólie — pod matku dáme izolační podložku a na ni pájecí očko pro připojení antény k desce. Pak přišroubujeme hlavici s feritovou anténou. Do skřínky, přesněji do prostoru pod deskou s plošnými spoji, umístíme izolační vložku z tužšího papíru nebo tenké plastické hmoty o rozměrech desky s plošnými spoji, jinak riskujeme zkratování delších vývodů na kostru. Pak vložíme a za přečerpávající závity potenciometrů přišroubujeme desku se součástkami. Potenciometry je třeba k desce přišroubovat nízkými maticemi. V případě nouze upravíme původní zpilování. Na pájecí špičky zapojíme spojovací vodiče ke konektoru, akumulátorové baterii a feritové anténě. Baterii vložíme do přijímače a proti pohybu zajistíme kouskem molitanu. Ověříme správnou funkci, zašroubujeme víko a vydáme se do terénu nastavit správnou délku prutové antény — optimální směrovou charakteristiku. Na přijímač našroubujeme prozatímní anténu, zhotovenou např. z holého měděného drátu o délce asi 35 cm. Ve volném rovném terénu alespoň 100 m od domu, plotu, elektrických vedení apod. instalujeme vysílač. Ve vzdálenosti asi 30 m od něj najdeme ohýbání a zkracování prozatímní antény ještě optimální délku pro maximální před zadní poměr. Pokud by kardioidní charakteristika byla otočena o 180° (maximum je vzadu), zaměníme vývody vazebního vinutí feritové antény. Podle délky provizorní antény vyrobíme anténu definitivní. Do hlavice vložíme molitanové kroužky a lepidlem na vodou zlepíme víčka. Styčné plochy skřínky a víka, skřínky a hlavice doporučují potřít silikonovou vazelinou, čímž se zamezí vnikání vody do přijímače. Na potenciometr citlivosti použijeme válcový knotík Ø 20 mm, na ladění knoflík s talířkem o Ø 43 mm (z přijímače ROB 80 nebo vlastní výroby). Talířek polepíme mezikružím z bílé plastické podložky do sešitu — lze na ni obyčejnou tužkou poznačit kmitočet vysílače proti rysce, případně doplníme ukazatele na skřínce. Další vylepšení (připevnění buzoly, hledí na hlavici) ponecháváme na možnostech reálného zájera.

Chcete-li přijímač držet a ovládat levou rukou, můžete vyrobit zrcadlově obrácenou deskou s plošnými spoji i skříňku. Integrovanému obvodu se

pak budou ohnou všechny vývody na druhou stranu, nebo se v poloze „vzhůru nohama“ připíjí za krátké kousky drátu. Dále je nutné už jen prohodit konce vinutí u L5 a L6.

Údržba

Přijímač je vystaven extrémním podmínkám a zaslouží si proto naši péči — vhodné je zejména:

- po závodě odstranit z přijímače vodu a nečistoty;
- pokud přijde přijímač více do styku s vodou (prudký dešť, ponoření), rozšroubujeme jej, zkонтrolujeme, případně vysušíme;
- po závodě dobít akumulátoru;
- vzhledem k samovybijení akumulátoru je vhodné periodické dobíjení asi jednou měsíčně (i mimo sezónu) k udržení jejich max. životnosti.

Seznam součástek

Rezistory (TR 212)

R1, R4, R7	1,2 kΩ
R2	470 kΩ
R3, R11, R12, R23	2,2 kΩ
R5	82 kΩ
R6	12 kΩ
R8	820 Ω
R9	15 kΩ
R10	220 kΩ
R13 až R17	3,3 kΩ
R18	10 kΩ
R19	5,6 kΩ
R20	1 kΩ
R21	680 Ω
R22	68 Ω

Kondenzátory

C1 až C5	22 nF, TK 744
C6, C8	100 pF, TK 754
C7	60 pF, plast. trimr TESLA
C9, C10, C13, C14	22 nF, TK 744
C11	47 pF, TK 754
C12	10 pF, TK 754
C15 až C17	10 nF, TK 744
C18 až C20, C22, C23	5 μF, TE 984 (15 V)
C21	4,7 nF, TK 724
C24, C25	50 μF, TE 984
C26	5 μF, TE 984
C27, C28	100 nF, TK 782
C29	22 nF, TK 744
C30	

Polovodičové součástky

T1, T2	D1, D2	KF173	KA261
T3	D3	KC507	KB105G

Integrované obvody

IO1	A244D
IO2	MA7805P

Cívky

L1	22 z drátu Cu Ø 0,5 mm, s izolací PE nebo PVC na feritovou tyčku Ø 8x100 z hmoty N2 pravotočivé;
L1'	jako L1, levotočivé;
L2	4 z drátu Cu Ø 0,5 s izolací PE nebo PVC mezi L1 a L1' (viz obr. 10);
L3	55 z drátu CuL Ø 0,2 mm na kostru TESLA Ø 4 mm ve třech vrstvách;
L4	6 z drátu CuL Ø 0,2 mm přes L3;
L5	110 z drátu CuL Ø 0,2 mm na kostru TESLA Ø 4 mm ve třech vrstvách. Odbočka v 1/3 od „teplého“ konca;
L6	13 z drátu CuL Ø 0,2 mm přes L5;
L7	150 mH na hrničkové jádro Ø max. 18 mm. Počet závitů určíme podle konstanty A1 použitého jádra.

Ostatní

S1	mikrospínač, např. TESLA WN 559 00
----	------------------------------------