

2. CONVERTOR EMISIE-RECEPTIE PENTRU UNDE SCURTE

Protecția la intermodulație precum și un bun raport semnal-zgomot săn calitățile în traficul de înaltă calitate în unde scurte. Montajul prezentat mai jos a fost realizat în acest scop.

Descrierea schemei de principiu (fig. 2.1). La recepție semnalul de la antenă urmează următoarea cale: prin transformatorul $TR101$, prin dioda de comutare $D101$, se aplică filtrul trece-bandă format din: $L1$, $C152$, $C153$, $L2$, $C154$, $C155$ și $L3$. De la ieșirea filtrului (priza de pe $L3$) semnalul trece prin dioda $D102$, în înfășurarea transformatorului $TR102$, care asigură defazarea semnalului care se aplică în bazele tranzistoarelor $T1$ și $T2$ care echipează amplificatorul în contratimp (de intrare). Sarcina amplificatorului este formată de înfășurarea primară a tranzistorului $TR103$. Alimentarea în curent continuu a montajului se realizează în felul următor: de la bara de $+ Rx/Tx$ prin șocul de RF ($250 \mu H$), $R120$ și înfășurarea primară a lui $TR103$; decuplările sunt asigurate de condensatoarele $C120$, $C118$ și $C119$.

De la emitor spre bara de minus avem $R116$, $R117$, $R118$ și $R119$. Decuplările au fost păstrate pe rezistoarele $R117$ și $R118$. Emitorul în serie cu rezistoarele $R116$ și $R119$ determină o reacție negativă de curent, fapt care asigură o bună stabilitate a montajului.

Alimentarea bazelor se face cu componente: $R113$, înfășurarea secundară a lui $TR102$ și condensatoarele de decuplare $C112$ și $C113$ spre minus și $R114$, $R115$ spre plus. Plasarea lui $R114$ și respectiv $R115$ între baze și colectoare conduce la apariția unei puternice reacții negative, reacție care asigură amplificatorului o bună caracteristică amplitudine-frecvență de la 1 MHz la 30 MHz. Din secundarul lui $TR3$, prin comutatorul cu diode format $D113$, $D114$, $R126$, $D115$ și $D116$ semnalul este transferat pe primarul lui $TR4$. Pe calea de recepție comutatorul este alimentat prin componente $R129$, șocul de RF, $R127$, $R128$ și $R121$. $C122$, $C123$, $C128$, $C129$ și $C124$ sunt condensatoare de filtrare. Semnalul de radiofrecvență are mai departe traseul: secundarul lui $TR104$, ringul de diode care formează mixerul $M1$, primarul lui $TR6$, $D118$ și $C149$, unde găsim un semnal cu frecvență de 9 MHz.

De la oscilatorul cu frecvență variabilă (VFO), spre mixerul $M1$, semnalul are următorul drum: $R147$, $C148$, tranzistorul $T5$ montat ca adaptor de impedanță, $C145$, $R148$, $R141$ de unde se aplică pe priza mediană a lui $TR104$. În curent continuu, tranzistorul se alimentează pe următorul traseu: de la borna de plus Rx/Tx prin șocul de RF ($250 \mu H$), $R144$, la colector, baza prin 145 primește polarizarea din colector, emitorul prin 143 la bara de minus.

La emisie, semnalul BLU cu frecvență de 9 MHz prin $C135$ și dioda $D116$ se aplică primarul lui $TR104$; mai departe este defazat în secundar și aplicat mixerului $M1$. În brațele B , D este conectat primarul lui $TR106$,

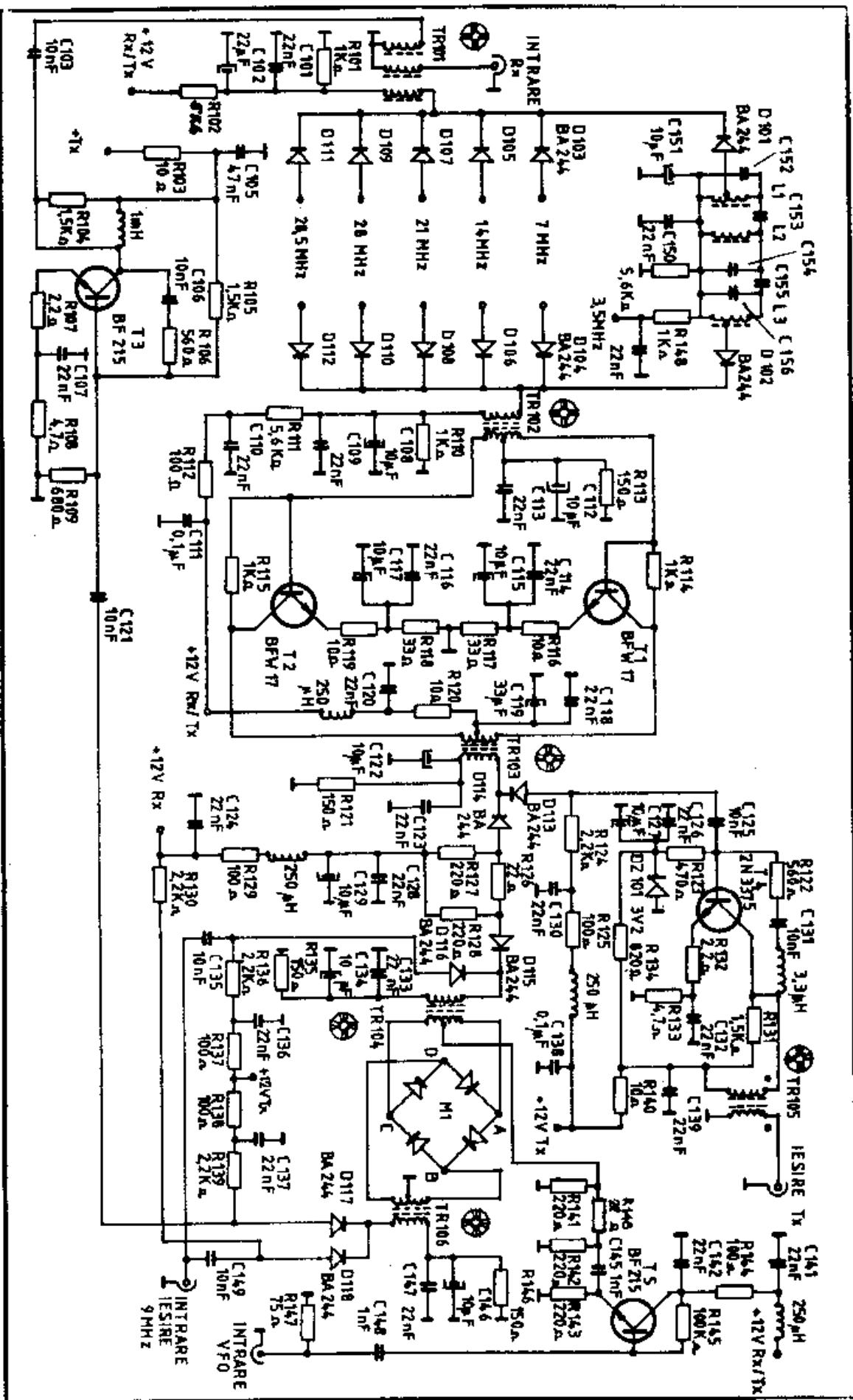


Fig. 2.1

iar în secundar găsim semnalul util de emisie corespunzător benzii de luncru (3,5; 7,0; 14; 21; 28 MHz), care prin dioda D117 și C121 se aplică unui etaj amplificator (T3), căruia îl s-a montat o puternică reacție negativă în colector C106 și R106 și emitor (R107). Din colector, prin C103, și primarul lui TR101 semnalul util este transferat filtrului trece-bandă C152, L1, C153, L2, C154, C155 și L3. Diода D102 deschide calea către primarul lui TR102, secundarul acestuia și respectiv amplificatorul în contratimp (T1 și T2); funcționarea acestora este identică cu cea de la recepție. Prin dioda comutatoare D113 și C125 curentul de radiofrecvență suferă o amplificare în etajul echipat cu T104, a cărui sarcină o constituie primarul lui TR105. Din secundar semnalul se aplică etajului final de radiofrecvență. Calea de curent continuu a părții de emisie este următoarea: comutatorul de 9 MHz (D117) se alimentează de la bara de plus prin C138, R139 și R135, condensatoarele C136, C134 și C133 sunt condensatoare de decuplare; tranzistorul T3 se alimentează de la bara de plus Tx prin R103, socul de 1 mH în colector și prin R105, R109 în bază; emitorul este legat la bara de minus prin R108 și R107.

Amplificatorul cu T1 și T2 are alimentarea ca în regimul de recepție. Comutatorul cu dioda D113 se alimentează prin socul de RF (250 μ H).

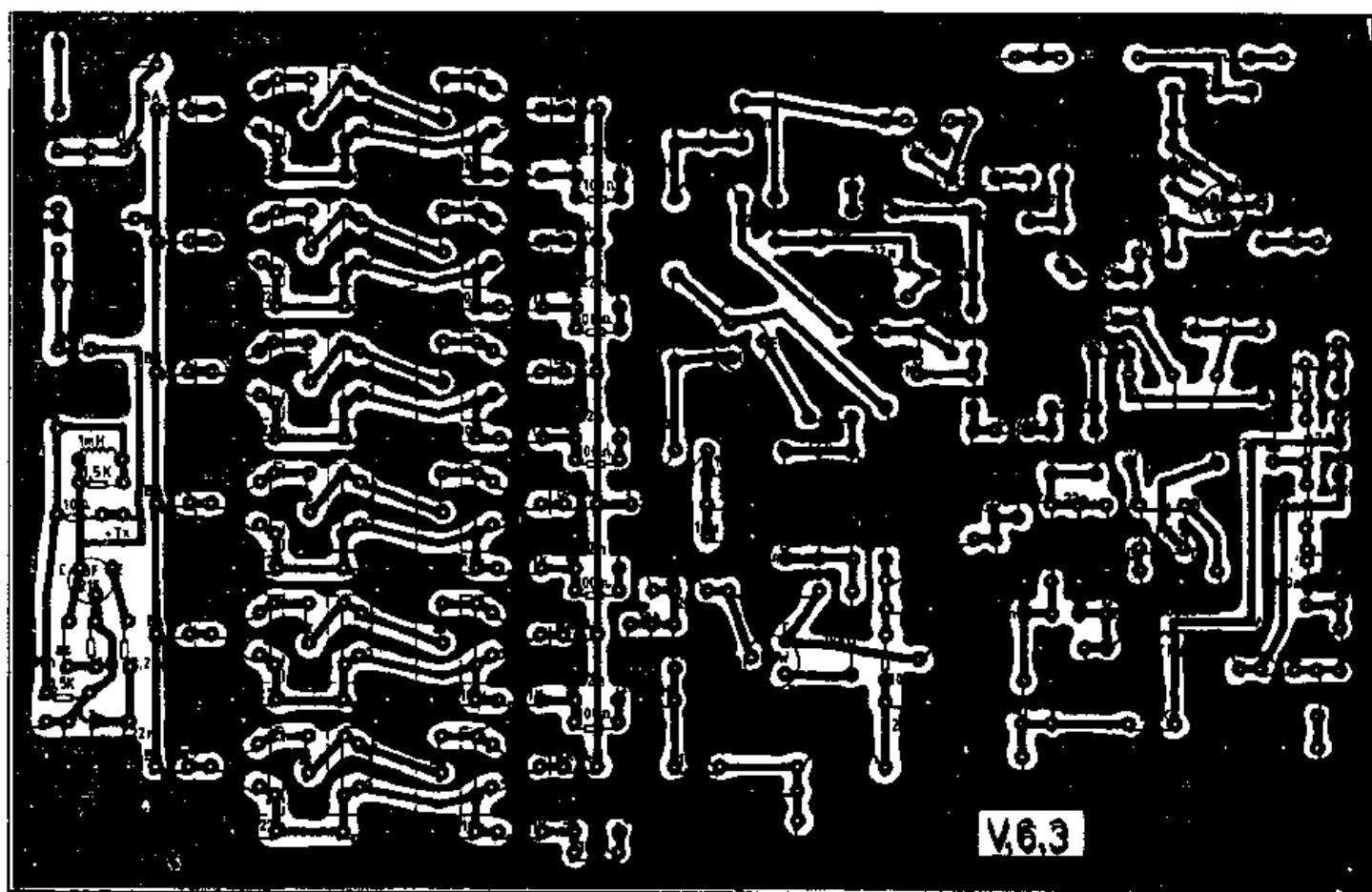


Fig. 2.2a

R125 și R124, C138 și C130 sunt montate ca decuplări. Tranzistorul *T4* se alimentează la colector prin *R140* și primarul lui *TR5*. În bază, *R140*, *R134*, dioda Zener *DZ101* și *R123*.

Pentru decuplare s-au folosit următoarele condensatoare: *C139*, *C138*, *C127* și *C126*.

Montajul și reglajele. După executarea plăcii cu cablaj imprimat (fig. 2.2a) se montează componentele, (fig. 2.2b). Tranzistoarele *T1* și *T2* vor avea parametrii cît mai apropiati cu puțință, ca și diodele mixerului *M1*, în cazul în care nu se folosește un mixer integrat. Transformatoarele *TR101* — *TR106*, au toate infășurările cu 21 spire cu sîrmă CuEm Ø 0,25; înainte de bobinare bucătările de sîrmă se răsucesc cu două ture pe cm. Torurile din ferită cu punct alb au dimensiunile: 9,5 x 6 x 3 mm.

Reglajele constau din stabilirea punctelor de funcționare a tranzistoarelor, pentru obținerea la recepție și la emisie și recepție semnale de formă sinusoidală la ieșirea fiecărui etaj amplificator. Elementele de reglaj: *T1* și *T2* — *R113*, *T3* — *R105*, și *T4* — *R123*. Intensitatea curentilor în repaus prin *T1* și *T2* = 20 — 25 mA, prin *T4* = 25 — 30 mA.

Înregul montaj se va închide într-o cutie metalică, capacul de sus

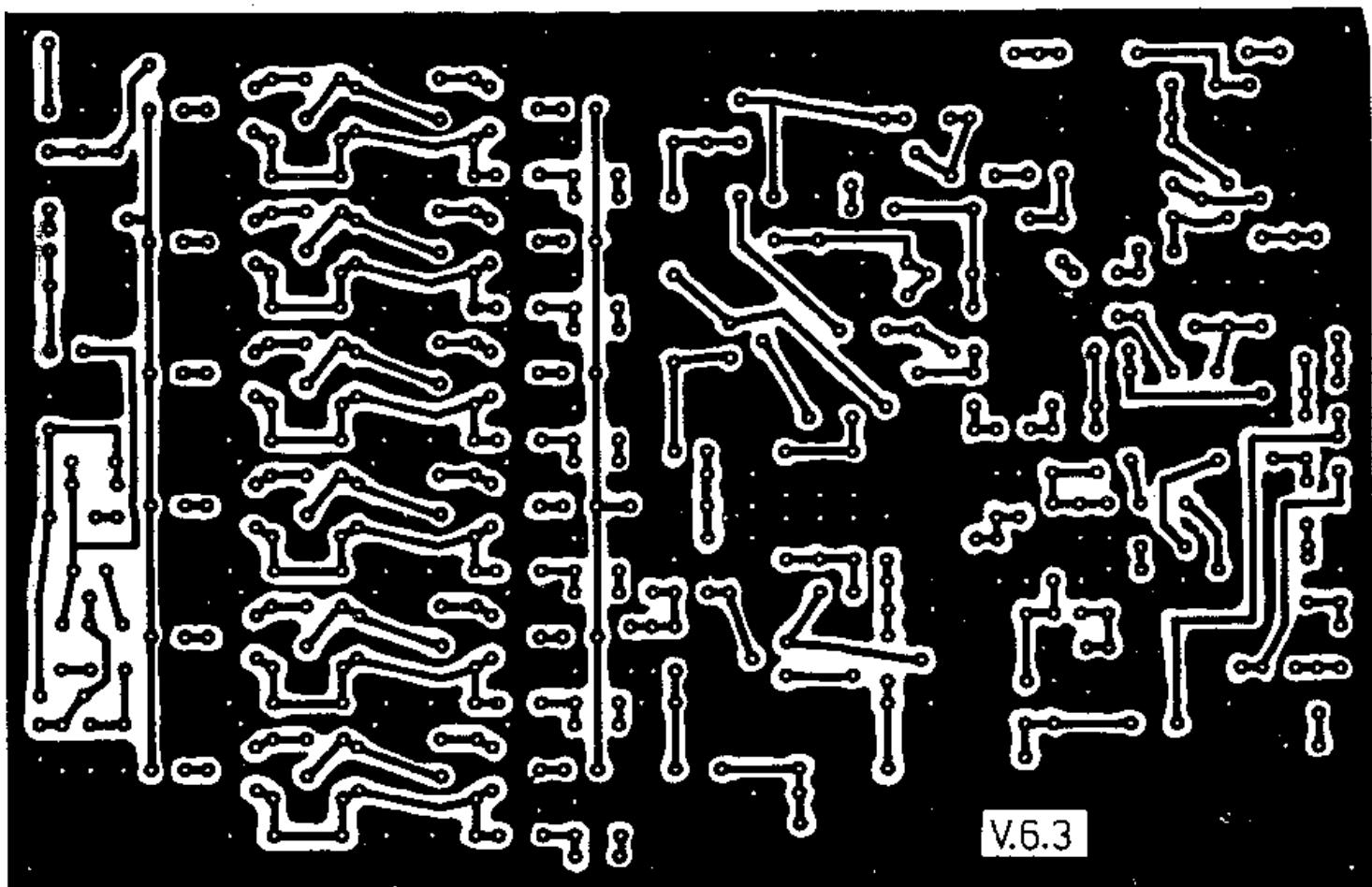


Fig. 2.2b

fiind găurit pentru facilitarea disipației termice relativ mare a tranzistorilor T_1 , T_2 și T_4 și care vor fi prevăzute cu radiatoare corespunzătoare.

Bobinele se realizează conform tabelului 2.1, iar condensatoarele se aleg potrivit tabelului 2.2.

Tabelul 2.1 Tabel de bobine

Nr. bobinei	Diametrul sîrmei [mm]	\emptyset carcaseri [mm]	Tipul carcaseri	Nr. spire	Priza	Observații
L_1	0,2	5	Miez ferita	33	11	Banda 3,5 MHz
L_2	0,2	—, —	—, —	33		
L_3	0,2	—, —	—, —	33	11	
L_1	0,3	5	Miez ferita	19	5	Banda 7 MHz
L_2	0,3	—, —	—, —	19		
L_3	0,3	—, —	—, —	19	5	
L_1	0,3	5	Miez ferita	10	3	Banda 14 MHz
L_2	0,3	—, —	—, —	10		
L_3	0,3	—, —	—, —	10	3	
L_1	0,3	5	Miez ferita	7	2	Banda 21 MHz
L_2	0,3	—, —	—, —	7		
L_3	0,3	—, —	—, —	7	2	
L_1	0,3	5	Miez ferita	7	2	Banda 28 MHz
L_2	0,3	—, —	—, —	7		
L_3	0,3	—, —	—, —	7	2	
$TR101$	0,3	—, —	Tor ferita	3x10		Se inseriază corespunzător
$TR102$	0,3	—, —	—, —	3x12		—, —
$TR103$	0,3	—, —	—, —	3x12		—, —
$TR104$	0,3	—, —	—, —	3x12		—, —
$TR105$	0,3	—, —	—, —	2x10		—, —
$TR106$	0,3	—, —	—, —	3x12		—, —

**Tabelul 2.2
Tabel de condensatoare**

Nr. condensator	Valoare [pF]	Banda [MHz]
C152, C154, C156	270	3,5
—, —	150	7
—, —	100	14
—, —	56	21
—, —	47	28
C153, C155	4,7	3,5
—, —	3,3	7
—, —	4,7	14
—, —	2,2	21
—, —	2,2	28