

Příklad:

1. Na str. 83 je v příkladu výpočtu nezatížený odporový dělič se členy $R_1 = 12 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 8 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 20 \text{ k}\Omega$ a přičným proudem $I = 5 \text{ mA} = 0,005 \text{ A}$. Jak jsou jednotlivé odpory wattové zatíženy?

Proud $I = 5 \text{ mA}$ je společný. Jeho druhá mocnina $I^2 = 25 \cdot 10^{-6} \text{ A}^2$. Dosazujeme do vztahu (190) jednotlivé hodnoty odporů a zjištujeme jejich výkonové zatížení: $P_1 = R_1 I^2 = 12 \cdot 10^3 \cdot 25 \cdot 10^{-6} = 300 \cdot 10^{-3} = 0,3 \text{ W}$; $P_2 = 8 \cdot 10^3 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} = 200 \cdot 10^{-3} = 0,2 \text{ W}$; $P_3 = 10 \cdot 10^3 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} = 250 \cdot 10^{-3} = 0,25 \text{ W}$; $P_4 = 20 \cdot 10^3 \cdot 2,5 \cdot 10^{-6} = 500 \cdot 10^{-3} = 0,5 \text{ W}$.

(Protože jde o odpory řádově stejné, je i jejich zatížení přibližně stejné. V praxi můžeme použít všechny odpory stejněho typu — s rezervou z typizované řady zatížitelnosti o něco větší, např. 0,5 W místo 0,25 W apod.)

2. Zatížení členů odporového děliče s odběrem bylo vypočteno v příkladu 2. čl. 9 odst. b) na str. 85.

Odpory spojené paralelně. U paralelně spojených odporů jsou (většinou) nejen nestejně velikosti odporů, ale prochází jimi i různě velký proud, takže již při dvou paralelně spojených odporech máme čtyři různé veličiny (pokud nejde o spojení stejných odporů). Zato napětí — nebo úbytek napětí — je na obou odporech stejně.

Jednotlivé odpory mají příkon podle vztahu (190)

$$P = RI^2 \quad [\text{W}; \Omega, \text{A}]$$

Celkový příkon několika odporů spojených paralelně

$$\Sigma P = P_1 + P_2 + \dots \quad [\text{W}; \text{W}, \text{W}] \quad (192)$$

Celkový příkon P (elektrické zatížení) odporu se rozdělí mezi jednotlivé odpory v nepřímém poměru jejich velikostí. Pro dva odpory

$$P_1 = P \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad [\text{W}; \text{W}, \Omega] \quad (193)$$

popř.

$$P_2 = P \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad [\text{W}; \text{W}, \Omega] \quad (194)$$

kde P_1, P_2 jsou zatížení odporů R_1, R_2 , R_1, R_2 jednotlivé odpory.

V tab. 14 jsou pro normalizované hodnoty odporů uvedena příslušná zatížení.

Příklad:

Dvojicí paralelně spojených odporů $R_1 = 3,3 \text{ k}\Omega$ a $R_2 = 330 \Omega$ prochází proud $I = 0,1 \text{ A}$. Jaké zatížení musí každý z nich snést? Výsledný odpor dvojice je

$$R = \frac{3300 \cdot 330}{3300 + 330} = \frac{108900}{3630} = 300 \Omega$$

Zatížení při proudu $I = 0,1 \text{ A}$ (190)

$$P = 300 \cdot 0,1^2 = 300 \cdot 0,01 = 3 \text{ W}$$

A chceme-li zjistit napětí na koncích dvojice odporů, použijeme Ohmova zákona, vztah (1)

$$U = 300 \cdot 0,1 = 30 \text{ V}$$

Zatížení jednotlivých odporů určíme ze vztahů (193) a (194)

$$P_1 = \frac{3 \cdot 330}{3300 + 330} = \frac{990}{3630} = 0,273 \text{ W}$$

$$P_2 = \frac{3 \cdot 3300}{3300 + 330} = \frac{9900}{3630} = 2,73 \text{ W}$$

Zatížení výsledného odporu (192)

$$P = 0,273 + 2,73 = 3 \text{ W}$$

10. Výpočet indukčnosti

1. Vysokofrekvenční cívky jsou buď bez jádra (vzduchové) nebo s jádrem z vf železa nebo feritu, tvaru trnu, doladovacího šroubu, hrnčíku aj.

a) **Válcová cívka o jedné vrstvě** (obr. 28a) vzduchová, bez jádra (solenoid)

Indukčnost je dána vztahem


$$L = \frac{\pi^2 N^2 d^2 \cdot 10^{-3}}{l \left(1 + 0,45 \frac{d}{l} \right)} \quad [\mu\text{H}; \text{cm}, \text{cm}, \text{cm}, \text{cm}] \quad (195)$$

kde L je indukčnost,

N počet závitů,

d průměr cívky až do středu vodičů,

l délka cívky (části s vinutím).

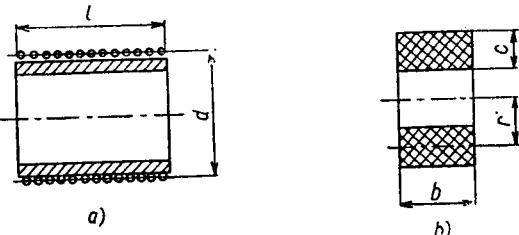

Obr. 28. Indukčnost cívky o: a) jedná vrstvě, b) několika vrstvách

Tento vztah má tu výhodu, že se obejde bez opravných činitelů (např. tzv. Nagaokova činitele), závislého na poměru průměru k délce cívky.

Schematické značky pro vinutí bez jádra, se železovým (vf) jádrem a železným (nf) jádrem jsou na obr. 29.

Potřebujeme-li zjistit počet závitů pro žádanou indukčnost, stanovíme ze vztahu (195) veličinu

$$N = \sqrt{\frac{Ll \left(1 + 0,45 \frac{d}{l} \right)}{\pi^2 d^2 \cdot 10^{-3}}} \quad [-; \mu\text{H}, \text{cm}, \text{cm}, \text{cm}, \text{cm}] \quad (196)$$

Obr. 29. Schematické značky vinutí bez jádra
- i s jádrem

b) *Vinutí o několika vrstvách (křížové)* (obr. 28b). (Výpočet poněkud závisí na poměrech rozměrů, počtu kroků křížení aj.). Jsou-li rozměry r , b i c přibližně stejné, platí s dostatečnou přesností pro indukčnost vzorec

$$L = \frac{0,315 r^2 N^2}{6r + 9b + 10c} \quad [\mu\text{H}; \text{cm}, \text{cm}, \text{cm}, \text{cm}] \quad (197)$$

kde r je střední poloměr (do poloviny výšky vinutí),

b šířka cívky,

c výška vinutí.

Počet závitů takové cívky pro žádanou indukčnost

$$N = \sqrt{\frac{L(6r + 9b + 10c)}{0,315 r^2}} \quad [-; \mu\text{H}, \text{cm}, \text{cm}, \text{cm}, \text{cm}] \quad (198)$$

Vztahy platí s dostatečnou přesností i pro jiné druhy cívek o několika vrstvách (voštinové, „divoké“ vinutí na tělisku aj.).

Příklady:

1. Válcová cívka na trubce o průměru 3 cm má v jedné vrstvě 80 závitů drátu 0,28 mm dvakrát hedvábím opředeného. Osová délka vinutí $l = 3$ cm. Jaká je indukčnost této cívky?

Údaje dosadíme do vzorce (195)

$$L = \frac{9,87 \cdot 6400 \cdot 9 \cdot 10^{-3}}{3 \left(1 + 0,45 \frac{3}{3} \right)} = \frac{568\,512 \cdot 10^{-3}}{4,35} \doteq 131 \mu\text{H}$$

2. Na trubku průměru 2,5 cm máme navinout cívku o indukčnosti 200 μH drátem 0,25 mm, izolovaným lakem + hedvábím. Kolik bude mít cívka závitů?

Délku l zprvu odhadneme na 4 cm. Dané údaje dosadíme do vzorce (196) a zjistíme počet závitů

$$N = \sqrt{\frac{200 \cdot 4 \left(1 + 0,45 \frac{2,5}{4}\right)}{9,87 \cdot 2,5^2 \cdot 10^{-3}}} =$$

$$= \sqrt{\frac{800 \cdot 1,28}{0,0617}} = \sqrt{\frac{1\ 024}{0,0617}} = 128,5 \text{ závitů}$$

Zkontrolujeme skutečnou délku l , odhadnutou na 4 cm. Vnější průměr vodiče 0,25 mm lak + hedvábí (např. z tab. 32 na str. 169) je 0,325 mm. Násoben počtem závitů dá délku cívky $l = 0,325 \times 128,5 = 41,76 \text{ mm} = 4,18 \text{ cm}$. To je v mezech přesnosti výpočtu. Jinak bychom museli vyjít z vypočtené hodnoty l a počet závitů upravit.

3. Křížově vinutá cívka o 400 závitech na tělisku průměru 8 mm vodičem 0,2 mm izolovaným lakem má šířku $b = 5 \text{ mm}$, výšku vinutí $c = 6 \text{ mm}$, z čehož vyplývá střední poloměr $r = 7 \text{ mm}$. Jakou má cívka indukčnost?

Po dosazení do vzorce (197) dostaneme

$$L = \frac{0,315 \cdot 0,7^2 \cdot 400^2}{6 \cdot 0,7 + 9 \cdot 0,5 + 10 \cdot 0,6} = \frac{24\ 640}{14,7} = 1\ 674 \mu\text{H} = 1,67 \text{ mH}$$

c) *Vysokofrekvenční cívky s jádrem.* Použitím speciálního vysokofrekvenčního železa nebo feritu jako jádra v dutině v cívce se zvýší jejich indukčnost a činitel jakosti. Jádra mají nejčastěji tvar trnu se závitem (šroubová jádra). Pro větší indukčnosti nebo k odstínění elektromagnetického pole cívky se používá jader pláštových neboli hrničkových.

Změnou polohy jádra ve vinutí se jeho indukčnost mění o 5 až 15 %. Také šroubovým trncem v hrničkovém jádře se indukčnost mění nejméně o 5 % až 10 %.

Železová jádra. V cívky se železovým jádrem mají indukčnost

$$L = kN^2 \quad [\mu\text{H}; \text{—, —}] \quad (199)$$

kde L je vlastní indukčnost,

k činitel jádra,

N počet závitů.

Počet závitů potřebný pro žádanou indukčnost L vypočítáme ze vztahu

$$N = \sqrt{\frac{L}{k}} \quad [—; \mu\text{H}] \quad (200)$$

K vypočtenému údaji přidáme 3 až 5 % závitů, aby bylo možné cívku doladit (větší procento u šroubového jádra). Pro starší typy jader byl uváděn *směrný činitel k pro šroubová jádra*

$$\text{M } 7 \times 13 \text{ mm} \quad k = 0,011 \text{ až } 0,0125^*)$$

$$\text{M } 10 \times 19 \text{ mm} \quad k = 0,016$$

pro *hrničková jádra*

$$\text{průměru } 14 \text{ a } 23 \text{ mm} \quad k = 0,036 \text{ až } 0,038$$

(Má-li vinutí v hrničkovém jádru značnou vlastní kapacitu, často spíše několik procent závitů proti výpočtu odebíráme.)

Příklady:

1. Křížově vinutá cívka na trolitulovém tělisku so šroubovým jádrem M 7 × 13 mm obsahuje 126 závitů. Jakou má indukčnost? Podle vztahu (199) s použitím činitele $k = 0,012$

$$L = 0,012 \cdot 15\ 876 = 190,5 \mu\text{H}$$

2. Kolik závitů musí mít vinutí v hrničkovém jádru, aby mělo indukčnost 2 mH (= 2 000 μH)? (Činitel $k = 0,036$.)

Použijeme vztahu (200) a odečtemo asi 3 % závitů

$$N = \sqrt{\frac{2\ 000}{0,036}} = \sqrt{55\ 550} = 236,4 \text{ závitů}$$

Po odečtení 3 % závitů dostaneme skutečný počet závitů

$$N' = 236,4 - 7 = 229,4 \text{ závitů, přibližně 230 závitů}$$

*) Menší číslo platí pro jednovrstvové kv cívky, větší pro křížové vinutí na izolantovém tělisku.

Novější se u šroubových a hrníčkových jader místo činitele k udává (přesnější) cívková permeabilita μ_c . Běžně se pohybuje v mezích 1,1 až 2,3. Je to poměr indukčnosti L cívky s jádrem k indukčnosti vinutí L_0 bez jádra.

$$\mu_c = \frac{L}{L_0} \quad [\text{---; } \mu\text{H}, \mu\text{H}] \quad (201)$$

Výsledná indukčnost s jádrem

$$L = L_0 \mu_c \quad [\mu\text{H}; \mu\text{H}, \text{---}] \quad (202)$$

Ze vztahu (202) lze též určit potřebnou indukčnost vinutí bez jádra (např. pro její výpočet z geometrických rozměrů)

$$L_0 = \frac{L}{\mu_c} \quad [\mu\text{H}; \mu\text{H}, \text{---}] \quad (203)$$

Podobně se mění při použití vf jádra i činitel jakosti Q cívky s jádrem v porovnání s činitelem jakosti Q_0 vinutí bez jádra v poměru

$$q = \frac{Q}{Q_0} \quad (204)$$

Činitel jakosti cívky s jádrem má velikost

$$Q = Q_0 q \quad (205)$$

Příklad:

Vinutí bez jádra má indukčnost $L_0 = 160 \mu\text{H}$ a činitel jakosti $Q = 100$. Jak se tyto údaje změní použitím šroubového jádra M 8 × 18 mm jakosti D?

Z tab. 15 zjistíme pro tento tvar železového jádra činitel $\mu_c = 1,75$ a $q = 1,3$. Dosazením do vztahu (202) najdeme největší indukčnost

$$L = 160 \cdot 1,75 = 280 \mu\text{H}$$

a ze vztahu (205) činitel jakosti cívky s jádrem

$$Q = 100 \cdot 1,3 = 130$$

Poznámka: Nemusí jít vždy jen o zvýšení hodnot. Z tab. 15 je patrné, že někdy není indukčnost L cívky s jádrem o mnoho větší ($\mu_c \neq 1$), činitel jakosti Q je dokonce menší ($q < 1$). Jádro tu slouží hlavně k doladění.

Druhy železových jader. Železová jádra prášková se značila podle permeability a kmitočtu, pro něž se mohla používat, písmenem a barevnou značkou:

- | | |
|---------------|--------------------------|
| A (bez barvy) | — pro všeobecné použití |
| B (červená) | — pro kmitočty nad 5 MHz |
| D (žlutá) | — pro kmitočty do 5 MHz |

Vlastnosti železových jader jsou uvedeny v tab. 15, 16.

Tab. 15. Železová jádra šroubová stříkaná (ČSN 35 8460/61)

Jádro ($D \times l$) mm	Stoupání mm	Druh B		Druh D	
		μ_c	q	μ_c	q
4 × 10	4 × 0,5	1,17	1,10	1,40	1,20
4 × 10	4 × 0,7	1,17	1,10	1,40	1,20
6 × 6	6 × 0,5	1,32	1,10	1,54	1,20
6 × 10	6 × 0,5	1,45	1,10	1,68	1,30
6 × 10	6 × 1	1,45	1,10	1,68	1,30
6 × 12	6 × 0,5	1,62	1,15	1,93	1,30
6 × 16	6 × 1	1,45	1,05	1,91	1,50
7 × 13	7 × 1	1,33	1,00	1,45	1,20
8 × 18	8 × 1,25	1,60	1,10	1,75	1,30
10 × 20	10 × 1	1,80	0,90	2,23	1,60
10 × 25	10 × 1,5	2,10	1,00	2,30	1,60

Poznámka: D je průměr, l je délka. Význam označení druhu B a D viz text; podobně význam činitelů μ_c a q .

Tab. 16. Železová jádra hrnečková, stříkaná

Velikost	Rozměr ($D \times l$) mm	Šroubové jádro mm	Změna $L^1)$ %
14	14 × 12	4 × 0,7 × 10	8
23	23 × 18	8 × 1,25 × 18	10
36	36 × 27	10 × 1,5 × 25	15

¹⁾ Přibližná velikost; není obsažena v normě ČSN 35 8462.

Upozornění: Železová jádra právě popsaná jsou zastarálá a nadále se nevyrábějí. Příslušné normy, ČSN 35 8460 a další, jsou zrušeny! Uvádíme je pro ty, kdož je mohou použít — pro nové konstrukce se nehodí!

Feritová jádra. Nověji přicházejí v úvahu pouze jádra zhotovená z feritů. U typů hrničkových a transformátorových druhů E se místo činitele cívkové permeability udává měrná indukčnost A_L (nebo a_L). Je to indukčnost jednoho závitu na příslušném jádře a uduívá se v $\mu\text{H} \cdot 10^{-3}$ neboli v nH.

Indukčnost vinutí s feritovým jádrem — s použitím činitele A_L — je

$$L = A_L \cdot 10^{-3} N^2 \quad [\mu\text{H}; \mu\text{H}, -] \quad (206)$$

Příslušný počet závitů pro dané jádro určíme z upraveného vztahu (206)

$$N = \sqrt{\frac{L}{A_L \cdot 10^{-3}}} = \sqrt{\frac{L \cdot 10^3}{A_L}} \quad [-; \mu\text{H}, \mu\text{H}] \quad (207)$$

Rozměry feritových jader Závodů práškové metalurgie PRAMET n. p. Šumperk jsou uvedeny v tab. 17, 18, 19, 20.

Tab. 17. Šroubová jádra feritová

Rozměr $D \times s \times l^1)$	Výrobní číslo
3,5 × 0,5 × 10	504500/N01
3,0 × 0,5 × 8	504501/H6
3,5 × 0,5 × 5	504502/N01
4 × 0,5 × 3	504600/H10 /N01 /N02 /N01P
4 × 0,5 × 12	504601/H10 /H11 /N05 /N1 /N02
6 × 0,5 × 12	504602/H10 /N05 /N01
6 × 0,5 × 20	504603/H10
6 × 0,75 × 12	504604/H10
6 × 0,75 × 20	504605/H10
8 × 0,75 × 20	504700/H10
8 × 0,75 × 30	504701/H10
8 × 1 × 30	504702/H11

¹⁾ D je průměr, s je stoupání, l je délka, vše v mm.

Tab. 18. Feritová jádra pláštová (hrníčková)

Rozměr $D \times h^1$ mm	Staré značení	Nové značení	Konstanta A_L [nH/N ²]	Mezera mm
18 × 11	0930-115/H12	505250/H12	2 000	0
		252/H12	63	0,66
		253/H12	100	0,34
		254/H12	160	0,2
		255/H12	250	0,1
18 × 11	0930-115/H22	505250/H22	2 500	0
		253/H22	100	0,66
		254/H22	160	0,34
		255/H22	250	0,2
		256/H22	400	0,1
26 × 16	0930-116/H12	505350/H12	3 200	0
		351/H12	100	0,82
		352/H12	160	0,42
		353/H12	250	0,24
		354/H12	400	0,15
		355/H12	630	0,1
26 × 16	0930-116/H22	505350/H22	4 200	0
		352/H22	160	0,82
		353/H22	250	0,42
		354/H22	400	0,24
		355/H22	630	0,15
		356/H22	1 000	0,1
36 × 22	0030-144/H12	505450/H12	5 000	0
		452/H12	250	1,25
		453/H12	400	0,67
		454/H12	630	0,36
		455/H12	1 000	0,21
36 × 22	0930-144/H22	505450/H22	8 000	0
		452/H22	250	1,25
		453/H22	400	0,67
		454/H22	630	0,36
		455/H22	1 000	0,21
		456/H22	1 600	0,1

¹⁾ D je vnější průměr, h je výška hrnce.

Poznámka: Tolerance konstanty A_L je u jader bez vzduchové mezery $\pm 25\%$; se vzduchovou mezrou $\pm 3\%$, s výjimkou typu 36 × 22 mm s označením 505455 a 505456, u nichž je tolerance $A_L \pm 5\%$. Údaj za lomice čarou v označení (např. 505452/H22) udává výchozí materiál (ferit) podle tab. 20.

Tab. 19. Feritová jádra typu E (obr. 37d)

Staré značení	Nové značení ¹⁾	Rozměry [mm]			
		A	L	C	S
0930-014	503006/H10	12	5	3	3
0930-016	503050/H10	20	8	5	5
0930-017	503100/H10	25	10	6	6
0930-018	503150/H10	32	13	8	8
0930-019	503250/H10	42	21	12	15
0930-020	503300/H10	55	28	17	20

¹⁾ Za lomici čarou je uveden druh feritového materiálu (viz tab. 20).

Hrníčková feritová jádra jsou složena ze dvou polovin se zabroušenými okraji. Prostřední části se buď těsně stýkají, nebo je mezi nimi přesně definovaná vzduchová mezera. S tloušťkou mezery klesá indukčnost nepřímo úměrně (větší mezera — menší indukčnost).

Příklady:

1. V hrníčkovém jádře $\varnothing 18 \times 11$ mm čís. 505256/H 22 se vzduchovou mezrou 0,1 mm je umístěno vinutí s 25 závitů. Jakou má cívka indukčnost?

Pro uvedený typ jádra (tab. 18) je udáno $A_L = 400$. Ze vztahu (206) určíme indukčnost

$$L = 400 \cdot 10^{-3} \cdot 25^2 = 250 \mu\text{H}$$

2. S hrníčkovým jádrem rozměrů jako v příkladě 1, ale se vzduchovou mezrou 0 mm (čís. 505250/H 22) chceme zhotovit v tlumivku o indukčnosti 10 mH. Kolik závitů k tomu potřebujeme?

$10 \text{ mH} = 10 000 \mu\text{H}$. Pro mezru 0 mm je z tab. 17 měrná indukčnost $A_L = 2 500 \text{ nH}$. Dosazením do vztahu (207) dostaneme počet závitů

$$N = \sqrt{\frac{10 000}{2 500 \cdot 10^{-3}}} = \sqrt{\frac{10 000}{2,5}} = \sqrt{4 000} = 63,3 \text{ závitů}$$

Speciálních feritových tyček se dnes používá jako antón, zvláště pro malé tranzistorové přijímače.

Tab. 20. Cs. feritový materiál

Materiál		H22	H20	H13	H10
Vlastnosti					
Počáteční permeabilita μ_p		2 200 ± 25 %	2 000 ± 20 %	1 800 ± 20 %	1 300 ± 20 %
Měrný ztrátový činitel tg δ/μ_p při f	10^{-6} MHz	8 0,02	22 0,1	15 0,1	20 0,1
Curieho teplota t_{cur}	°C	90	140	90	90
Magnetická indukce B při intenzitě magnetického pole H	T A/cm	0,36 10	0,40 10	0,36 10	0,32 10
Koercitivní síla H_c	A/cm	0,2	0,2	0,2	0,3
Měrný hysterezní ztrátový činitel h/μ_p (odpovídá q 2-24-100) při f	10^{-6} cm/A [$\Omega/H^{1/2} \cdot mA$] kHz	4,1 6 4		5,5 8 20	
Teplotní činitel permeability (TK) μ (+ 20 až 60 °C)	$10^{-6}/^{\circ}\text{C}$	2	4,5	4	3,5
Měrný odpor	$\Omega \text{ cm}$	10^2	10^2	10^2	10^2
Měrná hmotnost	g/cm ³	4,8	4,8	4,8	4,8
Použití		1	2	3	4

Použití:

- 1 Hrníčková jádra, jádra tvaru E;
 2 Jádra tvaru B nebo U;
 3 Šroubová jádra, tyčinky, jádra pro mazací hlavy;
 4 Tyčinky, trubičky, šroubová jádra, jádra E a hrníčková;
 5 Hrníčková jádra;
 6 Tyčinky, toroidy, jádra U, vychylovací kroužky;

Fonox (Pramet, n. p., Šumperk)

H12	H11	H6	N2	N1	N05	N02	N01	N01P
1 200 +30% -20%	1 100 ± 20 %	600 ± 20 %	200 ± 20 %	120 ± 20 %	50 ± 20 %	20 ± 20 %	8 ± 20 %	12 ± 20 %
10 0,1	20 0,1	30 1	80 1	100 10	200 20	400 50	1 000 100	1 250 200
180	160	200	200	260	350	450	500	550
0,42 10	0,36 10	0,44 10	0,40 50	0,35 50	0,30 50	0,27 80	0,20 100	
0,3	0,3	0,7	1,2	2,5	4,5	12	15	15
1,7 2,5		2 2,9						
20		20						
0 až 3	6	1 až 4	15	35	60	80	100—200	80
10^2	10^2	10^2	10^4	10^4	10^3	10^7	10^7	10^6
4,8	4,8	4,8	4,7	4,7	4,6	4,3	4,4	4,3
5	6	7	8	9	10	11	12	13

7 Hrníčková jádra, anténní tyčky;

8 Anténní tyčky, šroubová jádra;

9 Hrníčková jádra, tyčinky, šroubová jádra;

10 Tyčinky, šroubová jádra, hrníčková jádra;

11 Šroubová jádra, tyčinky;

12, 13 Tyčinky, šroubová jádra;

Vinutí se železným jádrem. Pro nízké kmitočty (tónové v zesilovačích a síťové v transformátorech a tlumivkách) se používá železných jader, většinou uzavřených, složených pro zmenšení ztrát i snazší sestavování z tenkých plechů. Ty jsou navzájem odděleny izolační vrstvičkou laku nebo okují na povrchu, popř. polepením tenkým papírem.

Materiálem na železná jádra je ocel s několika procenty křemíku (transformátorový a dynamový plech), speciální tzv. magneticky měkké slitiny železa s niklem aj. kovy (permaloy) nebo ocel s magneticky orientovanými molekulami (orthoperm). Pro vyšší kmitočty (nad 300 Hz) se s výhodou používá i jader feritových. Z pásů orientovaných plechů se vinou tzv. jádra typu C, jejichž zabroušené plochy po rozříznutí svitku se stáhnou k sobě držákem a tak — podobně jako u feritových jader E — po navléknutí cívky s vinutím se jádro vytvoří prostým přiložením obou polovin k sobě a stažením. Údaje o hlavních materiálech na jádra jsou uvedeny v tab. 21.

Pro výpočet cívek a transformátorů se železným jádrem je nutné znát některé další veličiny magnetického pole.

Intenzita magnetického pole cívky bez jádra (tzv. solenoidu)

$$H = \frac{B}{\mu_0} \quad [\text{Az/m; T, H/m}] \quad (208)$$

kde H je intenzita magnetického pole,

B magnetická indukce (hustota magnetického toku),
 μ_0 permeabilita vakua.

Pro praktické výpočty používáme vztahu

$$H = \mu_0 \frac{NI}{l} \quad [\text{Az/m; H/m, ---, A, m}] \quad (209)$$

Magnetická indukce

$$B = \mu_r \mu_0 H \quad [\text{T; ---, H/m, Az/m}] \quad (210)$$

kde B je magnetická indukce,
 μ_r poměrná permeabilita jádra,
 μ_0 permeabilita vakua,
 H intenzita magnetického pole.

Permeabilita vakua má hodnotu

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} = 1,256 \cdot 10^{-6} \text{ H/m} \quad (211)$$

Poměrná permeabilita jádra

$$\mu_r = \frac{B}{\mu_0 H} \quad [---; \text{T, H/m, Az/m}] \quad (212)$$

Hopkinsonův zákon pro magnetické obvody je obdobou Ohmova zákona pro obvody elektrického proudu. Využíváme jej při výpočtu magnetických obvodů, zvláště při výpočtu železného jádra tlumivek a transformátorů.

1. Magnetomotorické napětí

$$F_m = \Phi R_m \quad [\text{Az; Wb, Az/Wb}] \quad (213)$$

kde F_m je magnetomotorické napětí,

Φ (fí) magnetický tok,
 R_m magnetický odpor (reluktance).

2. Magnetický tok

$$\Phi = \frac{F_m}{R_m} \quad [\text{Wb; Az, Az/Wb}] \quad (214)$$

3. Magnetický odpor (reluktance)

$$R_m = \frac{F_m}{\Phi} \quad [\text{Az/Wb; Az, Wb}] \quad (215)$$

Pro konstrukční návrh používáme vztahu

$$R_m = \frac{l}{\mu_r \mu_0 S} \quad [\text{Az/Wb; m, H/m, m}^2] \quad (216)$$

kde μ_r je poměrná permeabilita materiálu,

μ_0 permeabilita vakua,

l délka střední silové čáry,

S průřez jádra.

Indukčnost vinutí se železným jádrem

V praxi přicházejí hlavně dva druhy vinutí ze železným jádrem, určené pro nízké kmitočty (tónové nebo síťové):


- a) s jádrem zcela uzavřeným pro síťové transformátory a jiná vinutí bez stejnosměrné magnetizace,
- b) s jádrem přerušeným vzduchovou mezzerou pro filtrační tlumivky a výstupní transformátory se stejnosměrnou magnetizací.

1. Indukčnost vinutí na uzavřeném jádře (obr. 30a) s použitím magnetického odporu (reluktance)

$$L = \frac{4\pi N^2 \cdot 10^{-9}}{R_m} = \frac{1,256 N^2 \cdot 10^{-8}}{R_m} \quad [\text{H}; \text{---}, \text{Az/Wb}] \quad (217a)$$

kde R_m je reluktance,

N počet závitů.

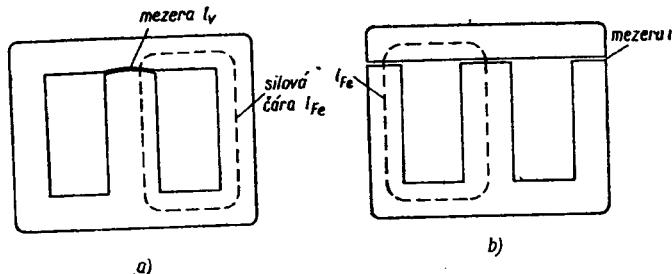

Obr. 30. Jádra tlumivek: a) uzavřené, b) se vzduchovou mezzerou

Velikost reluktance R_m je dána vztahem (216), po dosazení a úpravě dostaneme

$$L = \frac{4\pi N^2 \mu S_{Fe} \cdot 10^{-9}}{l_{Fe}} \quad [\text{H}; \text{---}, \text{cm}^2, \text{cm}] \quad (217b)$$

2. Indukčnost vinutí na jádře s mezzerou (obr. 30b)

a) s reluktancí jádra a mezery

$$L = \frac{4\pi N^2 \cdot 10^{-9}}{\sum R_m} = \frac{4\pi N^2 \cdot 10^{-9}}{\frac{l_{Fe}}{S_{Fe}} + \frac{l_v}{S_v}} \quad [\text{H}; \text{cm}, \text{cm}^2] \quad (218)$$

kde l_v je délka silové čáry v mezere,

μ permeabilita jádra,

S_{Fe} účinný průřez jádra,

S_v účinný průřez vzduchové mezery.

Poznámka: Vlivem rozptylu ve vzduchu je účinný průřez vzduchové mezery S_v asi o 10 až 25 % větší než průřez jádra, takže $S_v = (1,1$ až $1,25) S_{Fe}$ podle tloušťky mezery.

Počet závitů pro danou indukčnost zjistíme ze vzorce

$$N = \sqrt{\frac{L \left(\frac{l_{Fe}}{S_{Fe}} + \frac{l_v}{S_v} \right) \cdot 10^9}{4\pi}} \quad [\text{---}; \text{H}, \text{cm}, \text{cm}^2] \quad (219)$$

Příklady:

- Na uzavřeném železném jádře z transformátorových plechů o účinném průřezu $S_{Fe} = 2 \text{ cm}^2$ a střední délce silové čáry $l_{Fe} = 10 \text{ cm}$ je navinuto 1 200 závitů izolovaného vodiče. Permeabilita materiálu jádra (při použití magnetické indukci) $\mu = 2 000$. Jakou má tato cívka indukčnost?

Údaje dosadíme do vztahu (217b)

$$L = \frac{12,56 \cdot 1 200^2 \cdot 2 000 \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{10} = \frac{72,5}{10} = 7,25 \text{ H}$$

2. Kolik závitů se musí navinout na železný jádro s mezerou šířky 0,5 mm o střední délce silové čáry v železe $l_{Fe} = 11$ cm, účinného průřezu $S_{Fe} = 3 \text{ cm}^2$ s permeabilitou $\mu = 1600$, abychom dostali tlumivku o indukčnosti $L = 4,5 \text{ H}$?

V tomto případě jsou dva druhy reliktance, proto použijeme vztahu (218). Chybí nám ještě průřez mezery — odhadem $S_v = 1,2 S_{Fe} = 3,6 \text{ cm}^2$. Délku l_v je třeba dosadit v cm.

Dosazením vyjde

$$N = \sqrt{\frac{4,5 \left(\frac{11}{1600 \cdot 3} + \frac{0,05}{3,6} \right) \cdot 10^6}{12,56}} = \sqrt{5,8 \cdot 10^6} = 2400 \text{ závitů}$$

Přitažlivá síla elektromagnetu

$$F = \frac{1}{2} \cdot \frac{B^2 S}{\mu_0} \doteq 4SB^2 \quad [\text{kp}; \text{T}, \text{m}^2, \text{H/m}; \text{cm}^2, \text{T}] \quad (220)$$

kde F je přitažlivá síla,

S plocha pólů,

B magnetická indukce.

Příklady:

1. Elektromagnet tvaru U, napojený stejnosměrným proudem, má póly rozměrů $1,5 \times 2$ cm a magnetickou indukci $B = 0,8 \text{ T}$. Jaké břemeno unese?

Elektromagnet tvaru U má dva póly o celkové ploše $S = 2 \cdot 3 = 6 \text{ cm}^2$. Dosazením do vztahu (220) zjistíme nosnost

$$F = 24 \cdot 0,8^2 = 24 \cdot 0,64 = 15,4 \text{ kp}$$

2. Jakou silou je přitahována membrána v telefonním sluchátku k půlovým nástavcům rozměrů 2×8 mm, je-li magnetická indukce v mezeru mezi póly a membránou $B = 0,2 \text{ T}$?

Membrána je přitahována silou (220)

$$F = 4 \cdot 2 \cdot 0,16 \cdot 0,2^2 = 0,051 \text{ kp}$$

11. Úprava relé pro jiné napětí

Občas potřebujeme upravit nějaký elektromagnet pro jiné napájecí napětí, aniž by se změnil výkon elektromagnetu, přitažlivá síla apod. Dnes je to nejčastěji relé (dříve též vinutí buzeného reproduktoru aj.).

Přitažlivá síla

$$F = 4SB^2 \quad (\text{kp}; \text{cm}^2, \text{T}) \quad (221)$$

kde F je přitažlivá síla,

S plocha pólů,

B magnetická indukce.

Protože součin

$$SB = \Phi \quad [\text{cm}^2, \text{T}; \text{Wb}] \quad (222)$$

kde Φ je magnetický tok

a magnetický tok

$$\Phi \sim NI \quad [\text{Wb}; —, \text{A}] \quad (223)$$

kde NI je magnetomotorické napětí

je také přitažlivá síla

$$F \sim NI \quad [\text{kp}; \text{A}] \quad (224)$$

Magnetomotorické napětí je dáno vztahem

$$F_m = NI \quad [\text{A}^*); —, \text{A}] \quad (225)$$

kde I je proud,

N počet závitů.

Přitažlivá síla je úměrná magnetomotorickému napětí, tj. součinu počtu závitů a procházejícího proudu. Při změně vinutí relé je tedy nutné původní magnetomotorické napětí (počet ampérzávitů) zachovat.

*) Často se používá pro magnetomotorické napětí jednotky ampér-závit (Az).